

OSCILATOR RC - refer. Wien

Punctu arătată
din fig. 1 se
amplasă:

$$Q_{1,2} \begin{cases} V_T = 2V \\ K_{M1} = 95 \mu A/V^2 \end{cases}$$

$$Q_{3-6} \begin{cases} V_T = 2V \\ K_{M3} = 1 \mu A/V^2 \\ K_{M4} = 2 \mu A/V^2 \\ K_{M5} = 4 \mu A/V^2 \\ K_{M6} = 0,5 \mu A/V^2 \end{cases}$$

$$Q_7 \begin{cases} V_{EB} = 0,6V \\ \beta_F = \beta_0 = 200 \end{cases}; R_5 = 10K, C_1 = 10\mu F$$

$$Q_8 \begin{cases} V_{EE} = 0,6V \\ \beta_F = \beta_0 = 100 \end{cases}$$

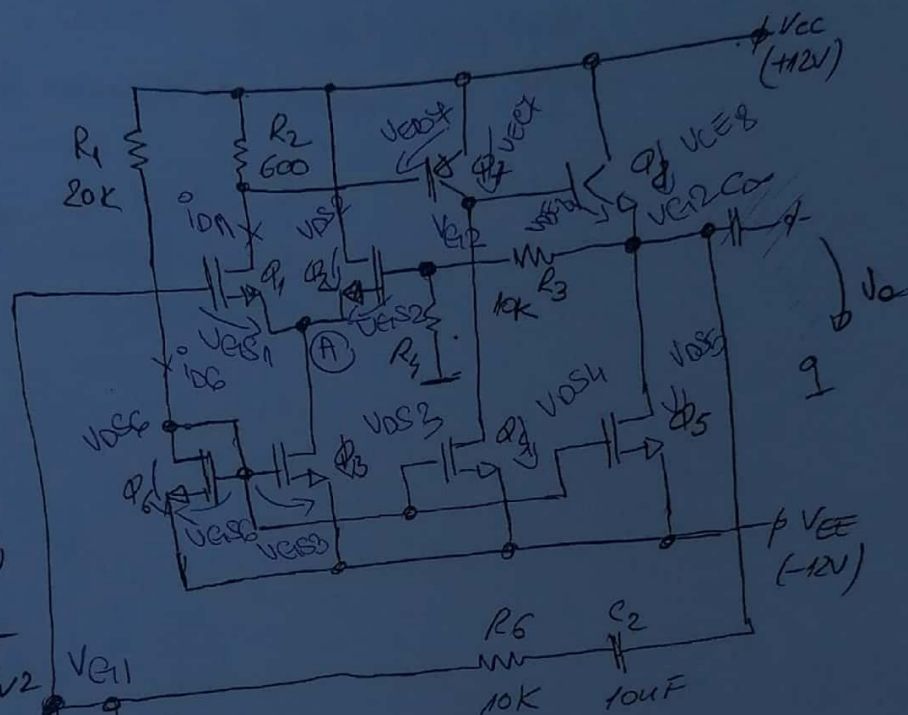


Fig. 1.

Cerută:

- PSF
- Să se calculeze valoarea rez. R_4 . Să se precizeze ce a tip de tranzistor trebuie înlocuită astfel încât să fie posibilă amplitudina oscilațiilor și oscilației să fie sinusoidală.
- Să se calculeze f_0 .

28.05.2022.

Seminar 13


Osc armonice / circuit cu RR pozitivă
circuit ce generează semnal sinusoidal de tipul

$$v(t) = V_{osc} \cos \omega_0 t$$

amplitudinea oscilatorului pulsația osc

Parametrii

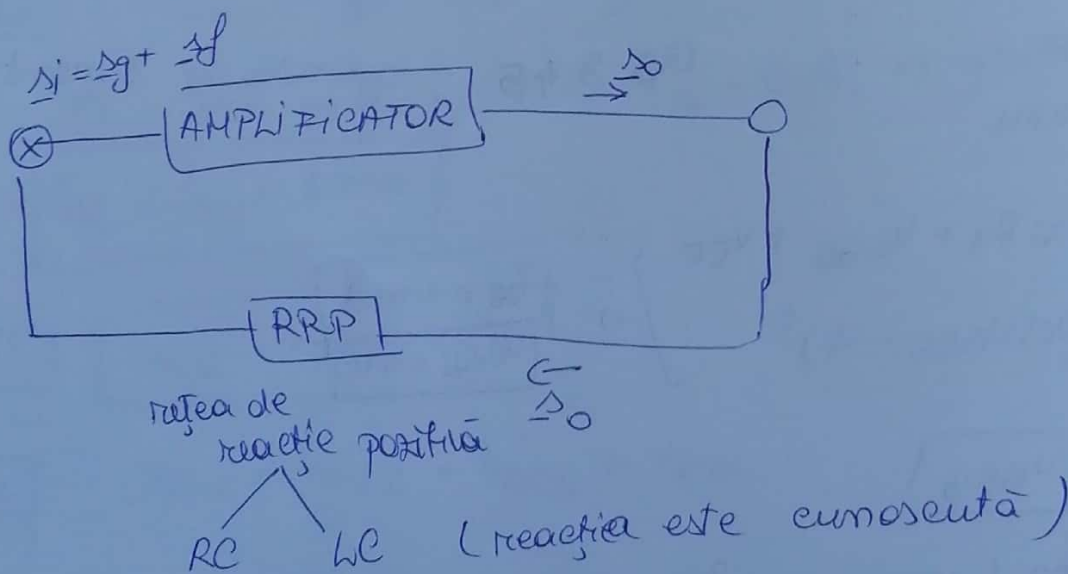- V_{osc}
- f_0 / ω_0
- $\frac{\Delta V_{osc}}{V_{osc}}$
- $\frac{\Delta f_0}{f_0}$



CONDITII BARKHAUSEN

- ① condiția de modul $|A \cdot \beta|(\omega_0) = 1$
- câștigul amplificatorului transferul pe buclă

② condiția de fază

$$\varphi_A + \varphi_B = 0 / 2\pi$$

Oricând $\varphi_A, \varphi_B > 0 \Rightarrow$ defazaj 0
 $\varphi_A, \varphi_B < 0 \Rightarrow$ defazaj 2π

φ_A = defazajul introdus de amplif. la $f = f_0$

φ_B = defazajul introdus de RRP la $f = f_0$.

Deci:

$$A \cdot \beta(\omega_0) = 1 \quad (\text{ex. în reg permanent})$$

$$A \cdot \beta(\omega_0) > 1 \quad (\text{emisia oscilațiilor})$$

$$A \cdot \beta(\omega_0) < 1 \quad (\text{stabilizarea oscilațiilor})$$

Problema:

P_p : Q_{1-6} SAT
 Q_{7-8} RAN

Q_{9-10} - oglindă de curent

$$\begin{aligned} \boxed{T2K} \quad V_{CC} &= I_{D6} R_1 + V_{GS6} + V_{EE} \\ I_{D6} &= \frac{K_{M6}}{2} (V_{GS6} - V_T)^2 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} I_{D6} &= 1 \text{ mA} \\ V_{GS6} &= 4 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\boxed{T2K} \quad V_{GS6} = V_{GS3}$$

$$I_{D3} = \frac{K_{M3}}{2} (V_{GS6} - V_T)^2 \Rightarrow (V_{GS6} - V_T)^2 = \frac{2 I_{D3}}{K_{M3}}$$

$$\text{Deci } \Rightarrow \frac{2 I_{D3}}{K_{M3}} = \frac{2 I_{D6}}{K_{M6}} \Rightarrow I_{D3} = \frac{I_{D6} \cdot K_{M3}}{K_{M6}}$$

$$I_{D3} = \frac{I_{D6} \cdot 2}{0.5}$$

$$\Rightarrow \boxed{I_{D3} = 2 I_{D6}}$$

$$\boxed{i_{D3} = 2 \text{ mA}}$$

$$k_{M4} = 4 k_{M6} \Rightarrow i_{D4} = 4 i_{D6} \Rightarrow \boxed{i_{D4} = 4 \text{ mA}}$$

$$k_{M5} = 8 k_{M6} \Rightarrow i_{D5} = 8 i_{D6} \Rightarrow \boxed{i_{D5} = 8 \text{ mA}}$$

$$\boxed{\text{T2K}} \quad i_{D1} R_2 = V_{DS4} \Rightarrow i_{D1} = \frac{0,6}{800} \Rightarrow \boxed{i_{D1} = 1 \text{ mA}}$$

$$\boxed{\text{T1K}} \quad \textcircled{A} \quad i_{D2} = i_{D3} - i_{D1} \Rightarrow i_{D2} = 2 - 1 \Rightarrow \boxed{i_{D2} = 1 \text{ mA}}$$

$$\boxed{i_{C4} = i_{D4} = 4 \text{ mA}}$$

$$\boxed{\text{T2K}} : -V_{G1} + \cancel{V_{GS1}} + \cancel{V_{GS2}} = V_{GS2} \Rightarrow V_{G2} = 0 \text{ V}$$

$$\Rightarrow \text{Tens pe } R_4 = 0 \text{ V} \Rightarrow i_4 = 0 \text{ A} \Rightarrow \text{prim } R_3 \Rightarrow i_3 = 0 \text{ A}$$

$$\Rightarrow \boxed{i_{C8} = i_{D5} = 8 \text{ mA}}$$

$$\boxed{\text{T2K}} \quad \boxed{V_{DS6} = V_{GS6} = 4 \text{ V}}$$

$$\boxed{\text{T2K}} : V_{G2} = V_{GS2} + V_{DS3} + V_{EE}$$

$$V_{GS2} = \pm \sqrt{\frac{2 i_{D2}}{k_{M2}}} + V_T \Rightarrow V_{GS2} = \pm \sqrt{\frac{2 \cdot 1}{0,15}} + 2$$

$$\Rightarrow V_{GS2} = \pm 2 + 2 \Rightarrow V_{GS21} = 0 \text{ V}$$

$$V_{GS22} = 4 \text{ V} > V_T \Rightarrow \text{sol} \Rightarrow$$

$$\boxed{V_{GS2} = 4 \text{ V}}$$

$$V_{DS3} = -V_{EE} - V_{GS2}$$

$$V_{DS3} = 12 - 4 \Rightarrow \boxed{V_{DS3} = 8 \text{ V}}$$

$$V_{GS1} = V_{GS2} = 4V$$

$$[T2K] \quad V_{CC} = V_{DS2} + V_{DS3} + V_{EE}$$

$$V_{DS2} = V_{CC} - V_{EE} - V_{DS3}$$

$$V_{DS2} = 12 + 12 - 8 \Rightarrow V_{DS2} = 16V$$

$$[T2K] : V_{CC} = I_{D1} R_1 + V_{DS1} + V_{DS3} + V_{EE} \Rightarrow V_{DS4} = 15,4V$$

$$[T2K] : V_{G2} = V_{DS5} + V_{EE} \Rightarrow V_{DS5} = -V_{EE}$$

$$V_{DS5} = 12V$$

$$[T2K] : V_{CC} = V_{CE8} + V_{DS5} + V_{EE}$$

$$V_{CE8} = 12V$$

$$[T2K] \quad V_{DS5} + V_{DS5} + V_{DS4} = 0$$

$$V_{DS4} = 12,6V$$

$$[T2K] \quad V_{CC} = V_{CE4} + V_{DS4} + V_{EE} \Rightarrow V_{CE4} = 17,4V$$

verificare regim:

$$Q_1: \begin{cases} V_{GS1} = 4V \\ V_{DS1} = 15,4V \end{cases}$$

$$COND: SAT \quad |V_{DS1}| \geq |V_{GS1} - V_T|$$

$$15,4 > 4 - 2$$

$$15,4 > 2$$

$$|V_{GS1}| > |V_T| \text{ (A)} \Rightarrow \text{(SAT)}$$

$$Q_8: \begin{cases} V_{BE8} = 0,6V \\ V_{CE8} = 12V \end{cases}$$

$$V_{BE8} \geq 0 \text{ (A)}$$

$$V_{CE8} \geq V_{BE8} \text{ (A)} \Rightarrow \text{RAN}$$

Schema de CA:


RRP [Wiem cu transfer în tens
 R_5, C_1 R_6, C_2

RRN: Q_2, R_4, R_2


AB: Q_1, R_2, Q_4, Q_8

Q_3, Q_4, Q_5 dispar (otocate în D)

R_1, Q_6 , dispar

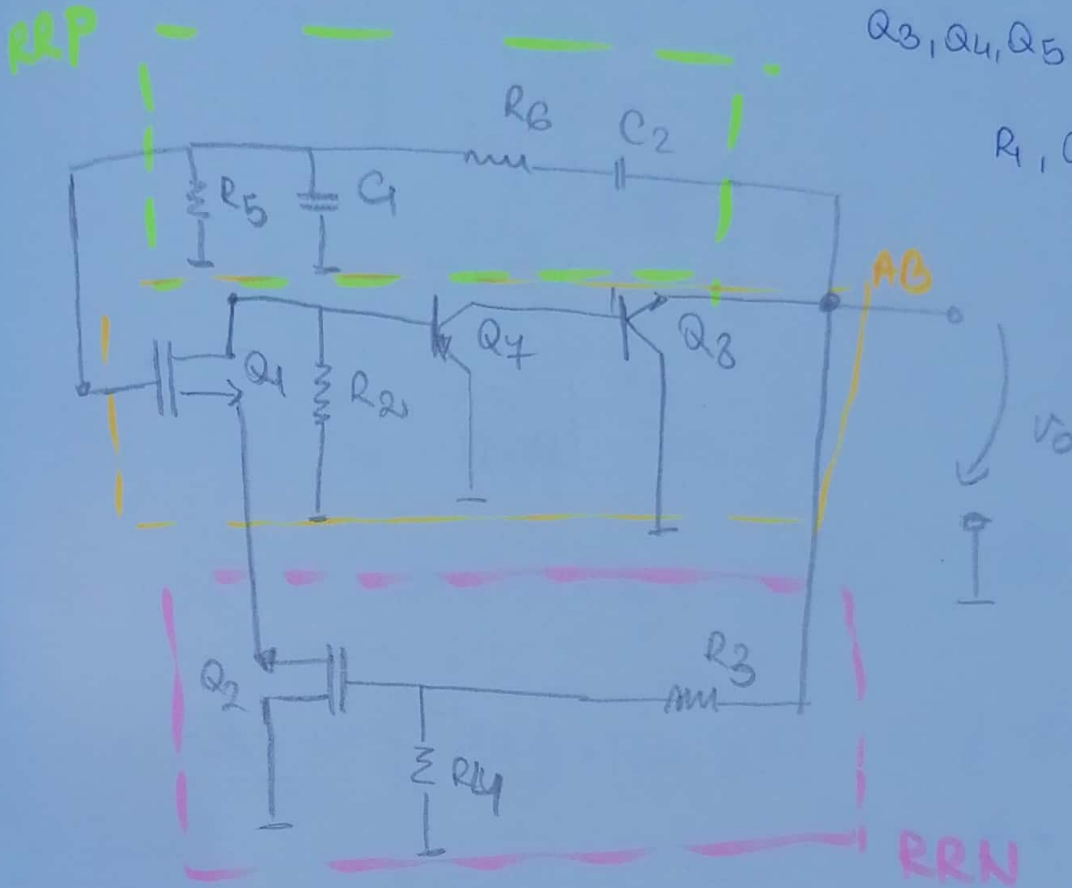

RRN: serie paralel: ANALIZĂM RRN

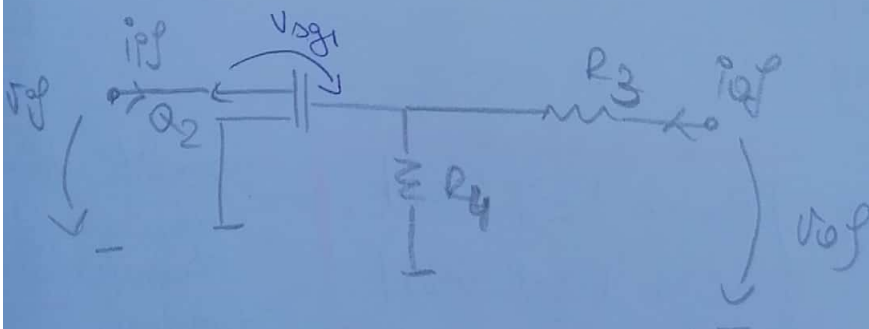


$$\bullet f_v = \frac{m \cdot m_i}{m c o} \mid m \cdot c i = 0 = \frac{v_{gf}}{v_o} \mid i_{gf} = 0 = \frac{R_4}{R_4 + R_3} = \frac{R_4}{10 + R_4}$$

$$i_{gf} = 0 \Rightarrow i_{s1} = 0 \Rightarrow v_{gs1} = 0 \Rightarrow v_{gf} \text{ code pe } R_4$$

$$\bullet m_{gf} = \frac{v_{gf}}{v_o} \mid v_o = 0 = (\text{rez. varz din surse}) = \frac{1}{g_{m2}}$$

$$\bullet R_{of} = \frac{v_{of}}{i_{of}} \Big|_{i_{if}=0} = R_4 + R_3$$

ANALIZĂM RRP de la penultima operațiune

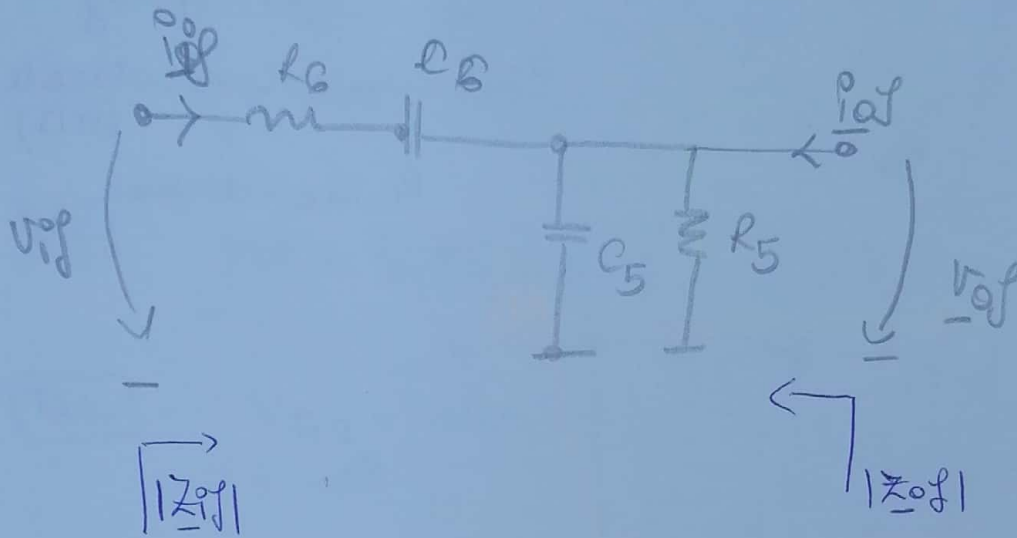

$$R_5 = R_6 = R$$

$$C_5 = C_6 = C$$

$$\Rightarrow p_v(\omega_0) = \frac{1}{3} \Rightarrow |Z_{if}(\omega_0)| = \frac{3}{\sqrt{2}} R^{10k} = \underline{\underline{21,3 k\Omega}}$$

$$\bullet |Z_{of}| = \frac{\sqrt{3}}{3} R^{10k} = \underline{\underline{4,7 k\Omega}}$$

CONDITII:

$$\left\{ \begin{array}{l} A_v \cdot p_v(\omega_0) = 1 \\ \varphi_A + \varphi_b = 0 / 2\pi \end{array} \right.$$


general

dar pt topologia
cu transfer intens

$$\left\{ \begin{array}{l} R_o \ll |Z_{if}(\omega_0)| \\ R_i \gg |Z_{of}(\omega_0)| \end{array} \right.$$

conditii de
adaptare p
transfer in
tensiune

Construirea ABD-ului

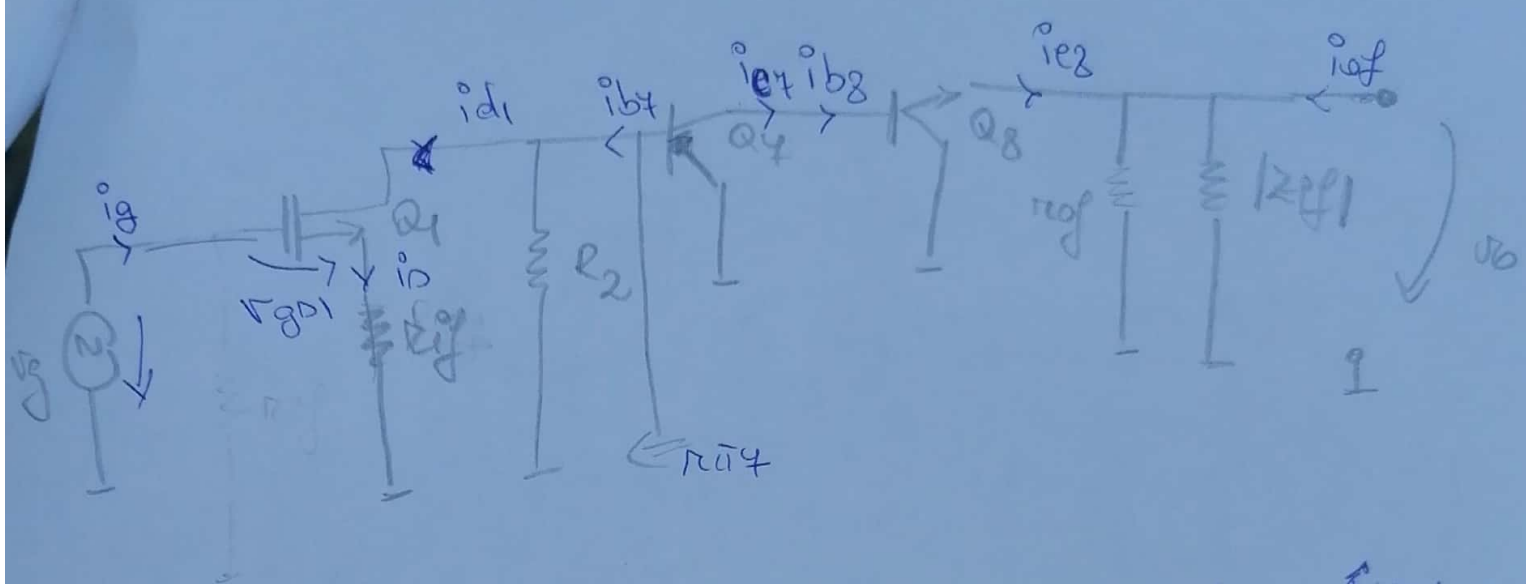

$$a_{vg} = \frac{v_o}{v_g} = \frac{v_o}{i_{e8}} \cdot \frac{i_{e8}}{\beta_{b8}} \cdot \frac{\beta_{b8}}{\beta_{e4}} \cdot \frac{\beta_{e4}}{\beta_{b4}} \cdot \frac{\beta_{b4}}{\beta_{d1}} \cdot \frac{\beta_{d1}}{V_{gs1}} \cdot \frac{V_{gs1}}{V_g}$$

$$a_{vg} = r_{of} || |Z_{if}| \cdot (\beta + 1) \cdot 1 \cdot \beta_o \cdot \frac{r_{u4}}{r_{u4} || R_2} \cdot \frac{1}{g_{m1}} \cdot g_{m1} \cdot \frac{1}{1 + |Z_{if}| g_{m1}}$$

$$\begin{cases} i_{e8} = i_b + i_c = \beta + 1 \\ i_{d1} = g_{m1} \cdot V_{gs1} \end{cases}$$

$$\boxed{2k} V_g = V_{gs1} + r_{of} g_{m1} V_{gs1} \Rightarrow V_g = V_{gs1} (1 + r_{of} g_{m1})$$

$$r_{of} = \infty \text{ (creșt. vârstă din A1)}$$

$$r_{of} = \frac{v_o}{i_o} |_{v_g=0} = r_{of} || |Z_{if}|$$

$$a_{vg} = 818 \text{ k}\Omega \cdot 100 \cdot 200 \cdot \frac{0.16}{0.16 + 1.25} \cdot 1 \text{ k}\Omega^{-1} \cdot \frac{1}{1+1} \approx 28540$$

$$R_i = r_{of} (1 + \beta) = \infty$$

$$R_o^{-1} = r_o^{-1} (1 + \beta) = 1 |Z_{if}(\omega_o)| = 0.92 \Omega$$

$$avg = \frac{avg}{1 + avg \cdot f_v} \approx \frac{1}{f_v} \Rightarrow f_v = \frac{1}{avg} \Rightarrow$$

$$\frac{R_4}{R_4 + R_3} = \frac{1}{avg} \Rightarrow R_4 \cdot avg = 1 \cdot R_4 + R_3$$

$$T = avg \cdot f_v > 0 \text{ adimensional.}$$

$$\left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) \cdot \frac{1}{3} = 1$$

$$1 + \frac{R_3}{R_4} = 3 \Rightarrow \frac{R_3}{R_4} = 2 \Rightarrow \boxed{R_4 = \frac{R_3}{2} = 5k\Omega}$$

COND:

• Amplificarea poz și β poz $\Rightarrow \underline{I_A + I_B = 0}$

• Avg. $P_v(\omega_0) = 1V$

$$R_0 = 0,92\Omega \ll |Z_{if}(\omega_0)| = 21,3k\Omega$$

$$R_i = \infty \gg |Z_{of}(\omega_0)| = 4,7k\Omega$$

\Rightarrow OSC
ARMONIC

$$(c) f_0 = \frac{1}{2\pi RC} = 1,6kHz$$

(b) PT AMPLIFICARE: $A_v \cdot P_v(\omega_0) > 1 \Rightarrow \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) \cdot \frac{1}{3} > 1 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \boxed{R_4 < 5k\Omega}$$

R_4 la $t=0$ să fie $< 5k$

după pt $t > 0 \Rightarrow R_4$ să tindă către $5k$. \Rightarrow Termistor
PTC.