

Problema CEF anu trecutii la STABILIZATOR

Q₁: $V_{BE} = 0.6 \text{ V}$, $\beta_F = \beta_0 = 50$, $P_{D \max} = 45 \text{ mW}$


Q2-5: ($V_{BE} = 0,6V$), $\beta_F = \beta_0 = 100$)

Q6: $V_T = 2V$, $I_{DSS} = 5\text{ mA}$, $V_{DS\text{max}} = 40V$, $P_{D\text{max}} = 100\text{ mW}$

D₂ ($V_Z = 6.3V$, $I_{Zmin} = 2mA$, $R_Z = 0\Omega$, $dV_Z/dT = 4mV/^\circ C$)

$$R_1 = 3\Omega, R_2 = 1.8\Omega, R_3 = R_4 = 7.5\Omega, R_L = 15\Omega$$

$$T_1 \gg T_2 \gg T_3$$

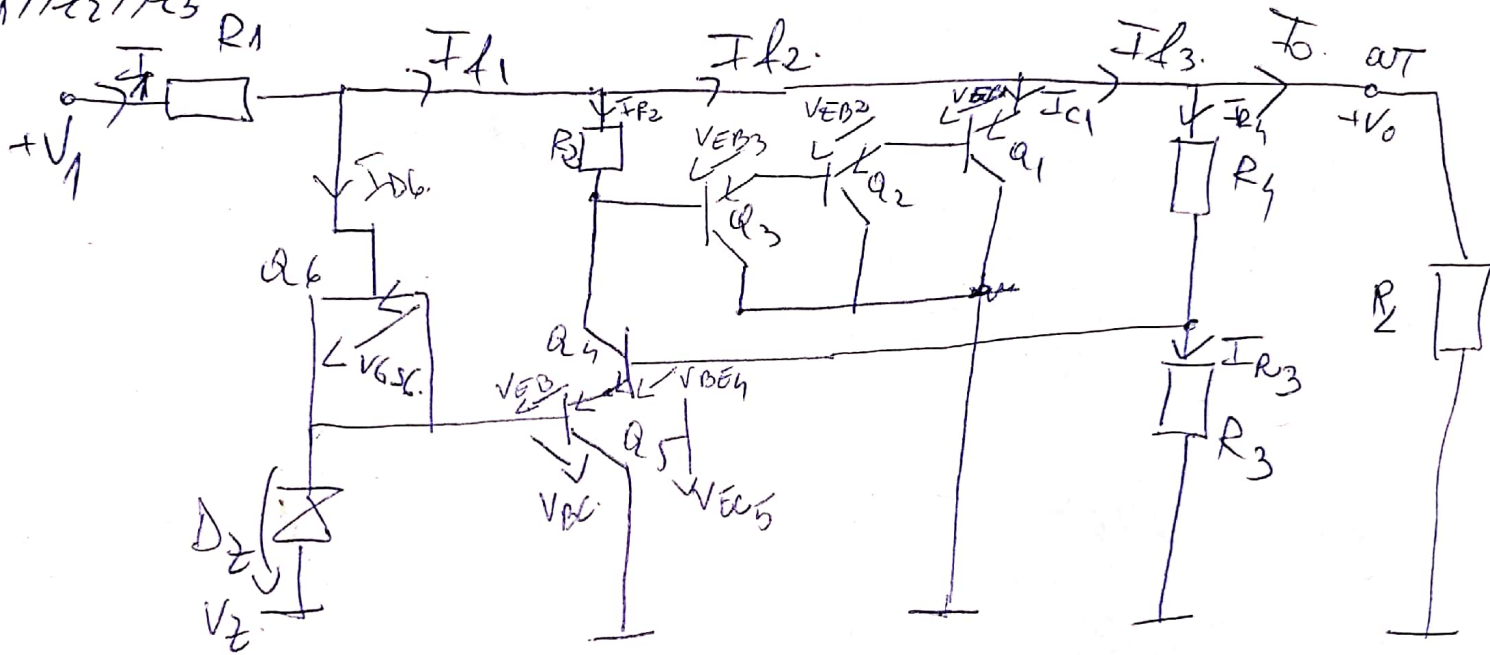

a) $V_{GS} = 0 \Rightarrow -I_{DQ} = -I_{DSS} = 5 \text{ mA}$

$$-V_Z + V_{BC} = 0 \Rightarrow V_{BC} = V_Z = 61.5V$$

$$V_{BC5} + \cancel{V_{CB5}} + V_{CE5} + V_{EB5} = 0 \Rightarrow V_{CE5} = -V_{BC} - V_{EB} = -6,3 - 0,6$$

$$= -6,9 \quad V = V_{CE5} = 6,9V.$$

$$-V_{EC5} - V_{BE4} + \frac{I}{R_3} R_3 = 0 \Rightarrow \frac{I}{R} = \frac{V_{EC5} + V_{BE4}}{R_3} = \frac{6,9 + 0,6}{75} =$$

$$= \frac{7.5V}{7.5k\Omega} = 1mA$$

Voi neglija I_{B4} q'vai considera c' $I_{R3} = I_{B4} = 1 \text{ mA}$.

$$-V_1 + I_1 R_1 + I_{R3} (R_3 + R_4) = 0 \Rightarrow I_1 = \frac{-I_{R3} (R_3 + R_4) + V_1}{R_1}$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{-1(7.5 + 7.5) + 21}{3} = \frac{21 - 15}{3} = 2 \text{ mA}$$

$$I_{R2} R_2 - V_{EB3} - V_{EB2} - V_{EB1} = 0 \Rightarrow I_{R2} = \frac{V_{EB3} + V_{EB2} + V_{EB1}}{R_2}$$

$$= \frac{0.63}{1.8} = \frac{1.16 \text{ V}}{1.8 \text{ k}\Omega} = 1 \text{ mA}$$

Voi neglija I_{B3} (f mic) $\Rightarrow I_{R2} = I_{C4} = I_{C5} = 1 \text{ mA}$.

$$-V_1 + I_1 R_1 + V_0 = 0 \Rightarrow V_0 = V_1 - I_1 R_1 = 21 - 2 \cdot 3 = 21 - 6 = 15 \text{ V}$$

$$\Rightarrow I_0 = \frac{V_0}{R_L} = \frac{15}{15} = 1 \text{ A}$$

$$I_{f1} = I_1 - I_{B6} = 2 - 3 \cdot 10^{-3} = 1.9965 \text{ A}$$

$$I_{f2} = I_{f1} - I_{R2} = 1.9965 - 1 \cdot 10^{-3} = 1.994 \text{ A}$$

$$I_{f3} = I_0 + I_{f4} = 1 + 1 \cdot 10^{-3} = 1.001 \text{ A}$$

$$I_{f2} = I_{C1} + I_{f3} \Rightarrow I_{C1} = I_{f2} - I_{f3} = 1.994 \text{ A} - 1.001 \text{ A} = 0.993 \text{ A} = 993 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow I_{C2} = \frac{I_{C1}}{\beta} = \frac{0.993}{100} = \frac{993 \text{ mA}}{100} = 9.93 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow I_{C3} = \frac{I_{C2}}{\beta} = \frac{9.93 \text{ mA}}{100} = 9.93 \cdot 10^{-2} \text{ mA}$$

tipul stabilizatorului: stat. parametric linial cu ERP
si ul de tensiune D_2

$$S_1 = \frac{\Delta V_0}{\Delta T} = \frac{\Delta (V_2 - V_{BE5} + V_{BE4})}{\Delta T} = \frac{\Delta V_2}{\Delta T} + \frac{\Delta V_{BE5}}{\Delta T} + \frac{\Delta V_{BE4}}{\Delta T} =$$

$$= 4 - 2 - 2 = 0 \text{ mV/}^\circ\text{C.}$$

$$V_0 =$$

$$-V_2 - V_{BE5} - V_{BE4} + I_{R4} R_4 + V_0 = 0.$$

$$b) V_{1, \max} \text{ at } R_L = 15 \Omega$$

$$c) R_{L, \min} \text{ at } V_1 = 21 \text{ V}$$

$$A) V_{1, \max} = R_1 I_{1, \max} + V_0$$

$$V_0 = 0$$

$$R_L = 15 \Omega \Rightarrow I = \frac{V_0}{R_L} = 0$$

Calculating $I_{1, \max}$
 Alternative case 1
 Case 1)

$$I_{1, \max} = I_{D6, \max} + I_{f1, \max} = I_{D6, \max} + I_{f1}$$

$$I_{D6, \max} = \frac{P_{D6, \max}}{V_{DS6, \max}} = \frac{100 \text{ mW}}{40 \text{ V}} = 2,5 \text{ mA}$$

$$V_0 = 0 \Rightarrow V_{DS6} = 0 \Rightarrow I_{D6, \max} = \frac{P_{D6, \max}}{V_{DS6}} = \frac{100 \text{ mW}}{8,7 \text{ V}} = 11,5 \text{ mA}$$

$$V_2 = 0 \Rightarrow V_{DS6} = V_0 - V_2 = 15 - 6,3 = 8,7 \text{ V}$$

$$I_{1, \max} = 11,5 + 1,995 = 13,495 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow V_{1, \max} = 3 \cdot 13,495 + 15 = 55,485 \text{ V}$$

cat II)

$$P_{Dmax1} = 45 \text{ W.} \quad \Rightarrow \quad I_{C1max} = \frac{P_{Dmax1}}{V_{CE1}} = \frac{45}{15} = 3 \text{ A}$$

$$V_{CE1} = V_0 = 15 \text{ V}$$

$$I_{I2max} = I_{C1max} \cdot \beta = 3 + 1,001 = 4,001 \text{ A.}$$

$$I_{I2max} = I_{I1max} - I_{R2} = I_{I1max} = I_{I2max} + I_{R2} = 4,001 + 5 \cdot 10^{-3} = 4,006 \text{ A.}$$

$$I_{I1max} = I_{I2max} - I_{D6} = I_{I1max} = I_{I2max} + I_{D6} = 4,006 + 5 \cdot 10^{-3} = 4,011 \text{ A.}$$

Donc $V_{1max} = 3 \cdot 4,011 + 15 = 27,033 \text{ V.}$

cat I) $I_{D6max} = \frac{P_{D6max}}{V_{DSmin}} = \frac{100 \text{ mW}}{2} = 50 \text{ mA}$

$$\Rightarrow I_{I1max} = 50 \cdot 10^{-3} + 1,995 = 2,045 \text{ A}$$

$$\Rightarrow V_{1max} = 2,045 \cdot 3 + 15 = 21,135 \text{ V}$$

c) $R_{Lmin} = \frac{V_0}{I_{Omax}}$

$$I_0 = I_{I1} - I_{D6} - I_{R2} - I_{C1} - I_{R1}$$

$$I_{I1} = I_0 + I_{D6} + I_{R2} + I_{C1} + I_{R1}$$

$$I_{I1} = I_0 + I_{D6} + I_{R2} + I_{C1} + I_{R1}$$

$$I_{R2} = I_0$$

$$I_{C1} = I_0; I_{R1} = I_0$$

\Rightarrow pt I_{Omax} avec valeur de I_{D6min}

2 casus pentru a calcula $I_{D6 \min}$

Case I) $I_{D6 \min} = I_{2 \min} = 2 \text{ mA}$

$$\Rightarrow I_{D \max} = 2 - 2 \cdot 10^{-3} - 1 \cdot 10^{-3} = 0,993 - 1 \cdot 10^{-3}$$

$$I_{D \max} = 1,003 \text{ A}$$

$$\Rightarrow R_{L \min} = \frac{15}{1,003} = 14,95 \Omega$$

Case II $I_{D6 \min} = \frac{P_{D \max}}{V_{D \max}} = \frac{100 \text{ mW}}{40 \text{ V}} = 2,5 \text{ mA} \approx I_{2 \min}$

$$\Rightarrow I_{D \max} = 2 - 2,5 \cdot 10^{-3} - 1 \cdot 10^{-3} = 0,993 - 1 \cdot 10^{-3} = 1,0025 \text{ A}$$

$$\Rightarrow R_{L \min} = \frac{15}{1,0025} = 14,96 \Omega$$