


## Seminar 9

### Stabilizatoare liniare

⑦  $D_2$ :

$$\begin{cases} V_Z = 5V \\ I_{Z, \min} = 5 \text{ mA} \\ I_{Z, \max} = 50 \text{ mA} \\ R_Z = 10 \Omega \end{cases}$$
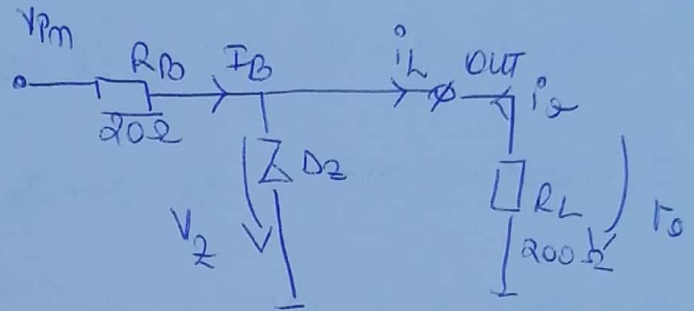
$$\frac{\Delta V_Z}{\Delta T} = 0.1 \text{ V/}^\circ\text{C}$$



① tipul stabilizatorului:  
paralel

②  $V_S = ?$  a.  $V_{Pm} = 6V$ ;  $R_L = 200 \Omega$

$$-V_{Pm} + I_B R_B + V_Z = 0 \Rightarrow V_{Pm} = I_B R_B + V_Z \Rightarrow I_B = \frac{V_{Pm} - V_Z}{R_B}$$

$$\Rightarrow \boxed{I_B = 50 \text{ mA}} \Rightarrow V_Z = I_L \cdot R_L \Rightarrow I_L = \frac{5}{0.2} = 25 \text{ mA} \Rightarrow$$

$$\boxed{I_Z = 25 \text{ mA}}$$

$$\boxed{I_2} \quad I_B = I_Z + I_L$$

③  $V_{i, \min} = ?$   $R_L = 200 \Omega$   $I_{Z, \min} = 5 \text{ mA}$

$$I_B = I_{Z, \min} + I_L \Rightarrow \boxed{I_B = 5 + I_L}$$

$$-V_{im} + I_B R_B + \underbrace{I_L R_L}_{V_o} = 0 \Rightarrow$$

$$V_{im} = I_B R_B + I_L R_L$$

$$V_{im} = (5 - I_L) \cdot R_B + I_L \cdot R_L$$

$$V_{im} = 5 \cdot 0,02 - I_L \cdot 0,04 + 0,2 I_L$$

$$\Rightarrow \underline{V_{im} = 0,1 + 0,18 I_L}$$

$$-V_{im} + 0,02 \cdot (5 - I_L) + V_z = 0$$

$$I_L = \text{const} = 25 \text{ mA} \Rightarrow I_B = 25 + I_{z, \text{min}} \Rightarrow \boxed{I_B = 30 \text{ mA}}$$

$$\Rightarrow -V_{im} + I_B R_B + V_z = 0 \Rightarrow \boxed{V_{im} = 30 \cdot 0,02 + 5 \text{ V}}$$

$$\textcircled{4} \quad I_{B, \text{max}} = 25 + I_{z, \text{max}} = 25 + 50 = 75 \text{ mA}$$

$$-V_{im} + I_B R_B + V_z = 0 \Rightarrow V_{im} = 6,5 \text{ V}$$

$\textcircled{5}$  Fact. de stabilizare

$$S_T = \frac{\Delta V_o}{\Delta T} = \frac{\Delta V_z}{\Delta T} = 0 \text{ mV/}^\circ\text{C}$$

$$\textcircled{6} \quad R_L = ? \text{ a. r. } V_{im} = 6 \text{ V} \Rightarrow R_L \text{ min}$$

$$V_z = V_o \Rightarrow R_L I_o = 5 \text{ V} \Rightarrow I_o \text{ variată}$$

$$V_{im} = V_z + I_B R_B \Rightarrow I_B = \frac{V_{im} - V_z}{R_B} = 50 \text{ mA}$$



$$I_B = I_L + I_z \Rightarrow \frac{V_o}{I_o} = R_L \rightarrow \infty \Rightarrow R_L \text{ max} \Rightarrow$$

$$I_z = I_{z, \text{min}} \Rightarrow I_L = 45 \text{ mA}$$

$\textcircled{7}$

$$\Rightarrow R_{L, \text{min}} = \frac{V_o}{I_L} = \frac{1}{9} \text{ k}\Omega$$

## ⑧ Factorul de stabilizare

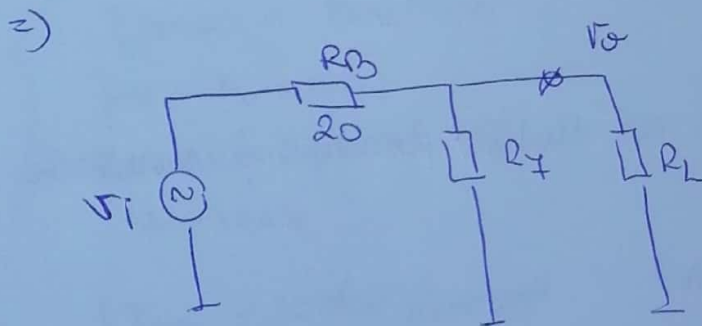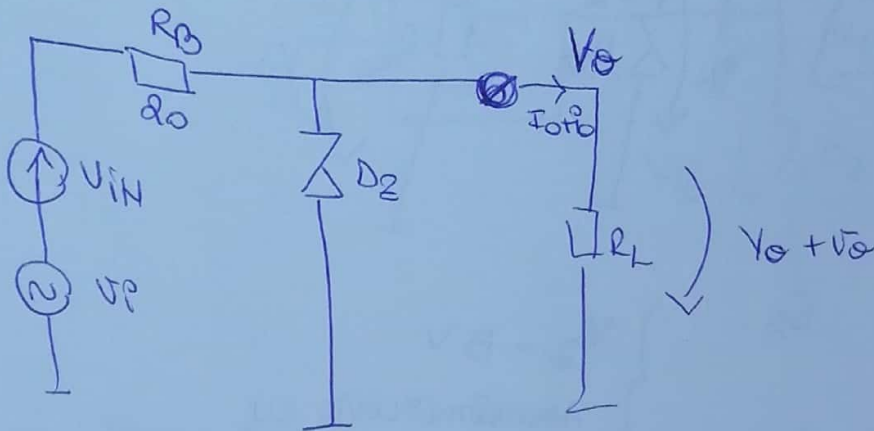


$$S = \frac{V_I}{V_O} = \frac{R_L \parallel R_L + R_B}{R_L + R_L} = \dots \text{ pt mic}$$

### METODE DE CREȘTERE

- ①  $D_Z$  cu rezistență mai mică
- ② Punem în paralel un condensator ( $C_{\infty}$ )

Pb2

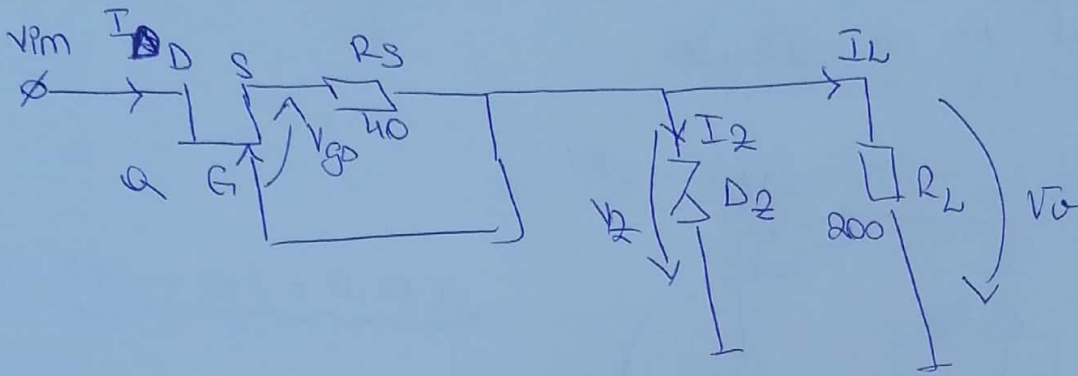

Q1:

$$\begin{cases} I_{DSS} = 200 \text{ mA} \\ V_T = -4 \text{ V} \\ r_{ds} = 10 \text{ k}\Omega \\ V_{DS, \max} = 25 \text{ V} \end{cases}$$

D2:

$$\begin{cases} V_Z = 5 \text{ V} \\ \text{Asamănătoare cu} \\ \textcircled{P1} \end{cases}$$

① Stabilizator parametric cu diodă Zener și sursă de curent constantă : (Q1, R2)

②  $V_Z = V_2 = 5 \text{ V} \Rightarrow I_0 = 25 \text{ mA}$   $V_{DS, \min} = ?$

$$V_{GS} = -R_S \cdot I_D$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_T}\right)^2 \Rightarrow I_D = I_L + I_2, \min \Rightarrow \boxed{I_D = 30 \text{ mA}}$$

$$V_{GS} = -2 \text{ V} \Rightarrow V_{DS, \min} = 4 \text{ V}$$

$$v_{in} = V_{DS} + I_D R_S + V_o$$


⑤  $S_T = \frac{\Delta V_o}{\Delta T} = \frac{\Delta V_Z}{\Delta T} = 0 \text{ mV/}^\circ\text{C}$

⑥ și ④ identice ca în  $\textcircled{P1}$

⑧  $r_o = r_{ds} (1 + g_m \cdot R_S) \cdot R_{ds}$

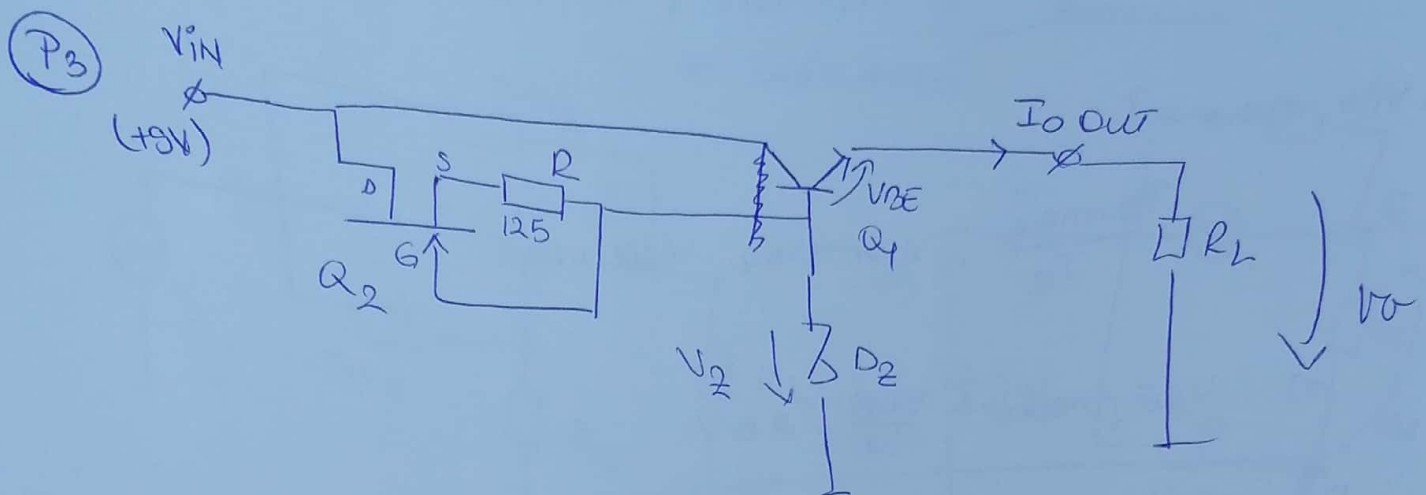Aceleași calcule ca la  $\textcircled{P1}$





Q1:

$$\left\{ \begin{array}{l} V_{BE} = 0.8V \\ I_{C,max} = 750mA \\ P_{max} = 500mW \\ \beta_F = \beta_0 = 100 \\ V_{CE,max} = 25V \\ V_A = 100V \end{array} \right.$$

D2:

$$\left\{ \begin{array}{l} V_Z = 5.6V \\ I_{Z,min} = \dots \\ \text{acellular date} \end{array} \right.$$

Q2:

$$\left\{ \begin{array}{l} I_{DSS} = 32mA \\ V_T = -2V \\ r_o, r_{ds} = 50k\Omega \\ V_{DS,max} = 25V \end{array} \right.$$

$\frac{I_o}{(I_o)} = I_D \cdot \frac{I_D}{\beta_0}$

$$-V_{im} + V_{DS2} + I_D \cdot R + V_Z = 0$$

$$V_{GS} = I_D \cdot R \Rightarrow I_D = \frac{V_{GS}}{R}$$

$$I_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_T} \right)^2 \Rightarrow V_{GS} = \dots \Rightarrow I_D > I_{Z,min}$$

$$V_o = V_Z - V_{BE} = 5V \Rightarrow I_o = \dots$$

$$V_{im,min1} = V_o + V_{CE,min} = V_o + V_{BE} = 5.6V$$

$$V_{im,min2} = V_{BE} + V_o + I_D R + V_{DS,min} = 7.6V$$

$$V_{im, min} = \max \{ V_{im, min1}, V_{im, min2} \}$$

a)  $V_{im, max} = ?$

$$\frac{P_{D, max}}{I_C} = V_{im, max} V_{CE, max}$$

$$\Rightarrow V_{CE, max} = \frac{500}{20} = 25V$$

$$V_{im, max1} = V_0 + V_{CE, max1} = 30V$$

$$V_{im, max2} = V_0 + V_{CE, max2} = 25V$$

$$V_{im, max3} = V_{DS, max} + V_0 + V_{BE} + \dots ?$$

$$V_{im, max} = \min \{ \dots \}$$

$$\textcircled{5} \quad g_T = \frac{\Delta V_0}{\Delta T} = \frac{\Delta}{\Delta T} (V_Z - V_{BE}) = \frac{\Delta V_Z}{\Delta T} - \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T} = 2 \text{ mV/}^\circ\text{C}$$

$\textcircled{6} \quad R_{L, min} = ?$

$$R_L \downarrow \Rightarrow I_0 \uparrow$$

$$I_{0, max1} = I_{B, max} \cdot \beta \Rightarrow (I_D - I_{Z, min}) \cdot \beta = 3 \cdot \beta = 300 \text{ mA}$$

$$I_{0, max2} = I_{C, max} = 250 \text{ mA}$$

$$I_{0, max} = \frac{P_{D, max}}{V_{CE1}} = \frac{P_{D, max}}{V_{in} - V_0} = \frac{500}{4} = 125 \text{ mA}$$

$$\text{Dei} \quad I_{0, max} = \min \{ \dots \} \Rightarrow R_{L, min} = \frac{V_0}{I_{0, max}} = 40 \Omega$$



$\textcircled{7} \quad R_{L, max} = ?$

$$\text{Dei} \quad R_L \uparrow \Rightarrow I_0 \downarrow$$

$I_0$  poate fi 0  $\Rightarrow$  perinec stohizatoarea lui in gol

$$R_{L, max} \rightarrow \infty$$

⑧  $S = ?$

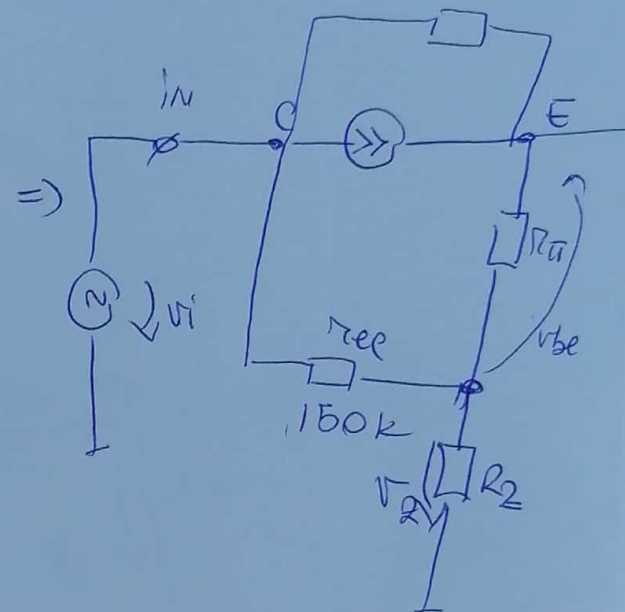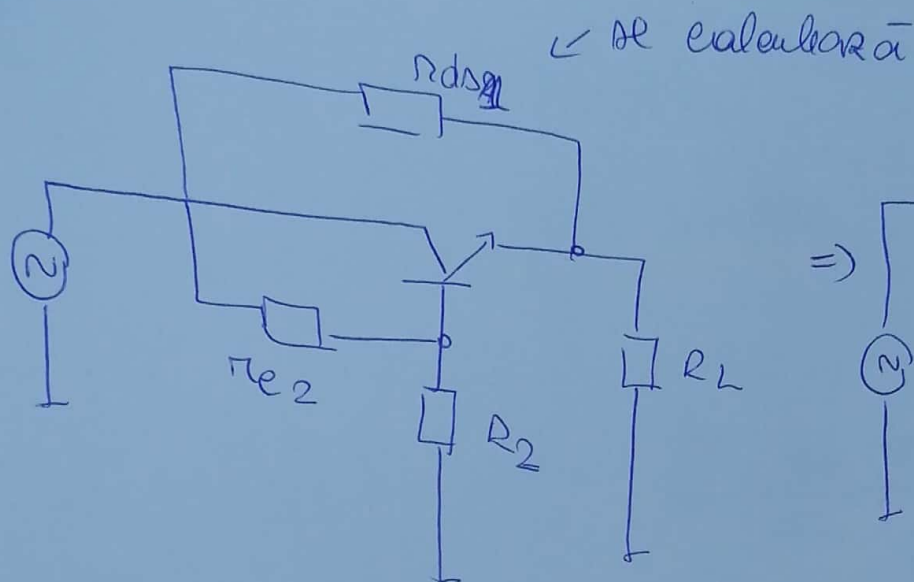

$$r_{ds} = \frac{V_A}{I_C}$$

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{1}{S} \Rightarrow \frac{1}{S} = \frac{v_o}{v_z} \cdot \frac{v_z}{v_i} \dots = \frac{R_z}{R_z + R_{e2}} \approx 15000$$

$$\Rightarrow v_z = v_o + v_{be} \Rightarrow v_z \approx v_{be} (1 + g_m R_z) = -v_o$$

⑨  $R_o = ?$

$$r_{e2} = \frac{R_{\pi} + R_z}{\beta + 1} \approx \frac{1}{g_m} \Rightarrow R_o = \frac{1}{g_m} \parallel r_{ds}$$

→ Focus pe formule → 2 pg.

## STABILIZATOARE LINIARE

Pentru circuitul  
din figura


se cunosc:

$$D_1, D_2, D_3 : \begin{cases} V_{D,ON} \approx 0,75V \\ m = 1, V_{Th} \approx 25mV \end{cases}$$

$$R_2 : \begin{cases} V_2 = 10V \\ I_{2,min} = 2mA, R_2 \approx 0 \end{cases}$$

$$Q_1, 2 : \begin{cases} V_{BE} = 0,75V \\ \beta_T = \beta_0 = 100 \\ V_{AQ_2} = 100V \end{cases}$$
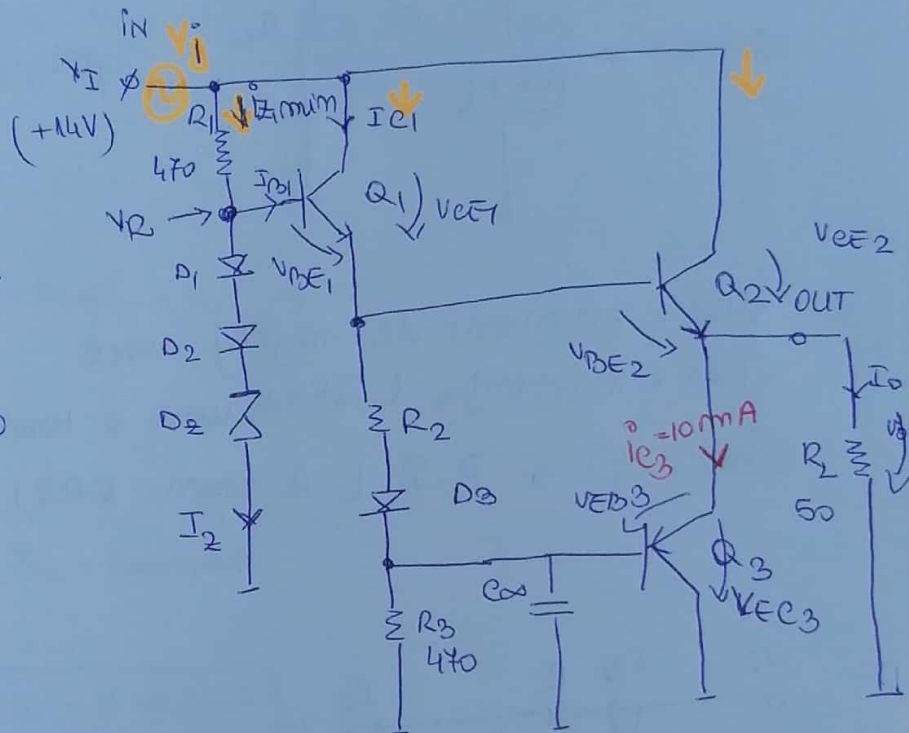
$$Q_3 : \begin{cases} V_{BE} = 0,6V \\ \beta_T = \beta_0 = 200 \end{cases}$$




1. Să se identifice tipul de stabilizare
2. Să se calculeze  $V_o$  și curenții prin circuit dacă  $I_{E3} = 10mA$   
Să se calculeze valoarea lui  $R_2$
3. Det. val. minimă a tens. de intrare,  $V_{i,min}$
4. Să se calculeze  $S_T$ , dacă  $\frac{\Delta V_2}{\Delta T} \approx 0 mV/^\circ C$ ,  $\frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T} \approx -2 mV/^\circ C$
5. Explicăți funcționalitatea circuitului + rolul componentelor



6. Set factorul de stab. (S) la var tens de intrare.

① 2 sch. bloc:

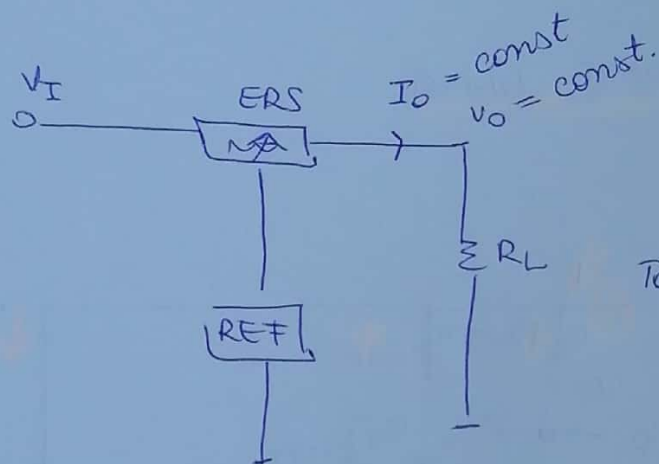


Topologia cu elem de reglaj serie

ERS = element de reglaj serie

REF = referința (întotdeauna o tensiune constantă)

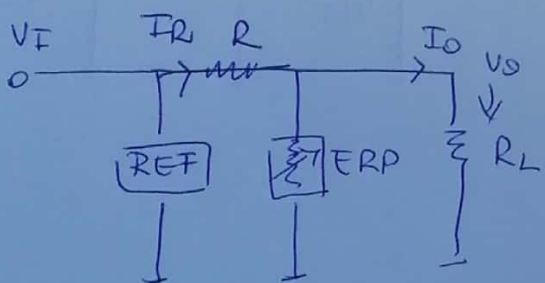Când  $V_I \uparrow \Rightarrow R \uparrow$  (R prin ERS)  $\Rightarrow V_O$  const.



Topologia cu elem de reglaj paralel.

ERP = element de reglaj paralel

$V_I \uparrow \Rightarrow I_R \uparrow \Rightarrow R \downarrow$  (R prin ERP)  $\Rightarrow V_O$  const

$Q_2 = ERS$

$Q_3 = ERP$

$\Rightarrow$  STABILIZATOR liniar cu reglaj de tip serie-paralel

Considerăm  $D_2$  în SATB  $\Rightarrow V_{D2} = V_2 = 10V$   
 $D_{1,2,3}$  în ECV  $\Rightarrow V_{D1}, V_{D2}, V_{D3} = 0,75V$

$P_p$   $Q_{1,2,3} \rightarrow RAN$

**[T2K]**:  $V_I = I_2 \cdot R_1 + V_{D1} + V_{D2} + V_{D3}$

$$I_2 = \frac{V_I - V_{D1} - V_{D2} - V_{D3}}{R_1} = \frac{14 - 1,5 - 10}{440} = \frac{2,5}{440} \approx 5,7 \text{ mA}$$

**[T2K]**:  $REF = D_1, D_2, D_3$

$$V_{D2} + V_{D1} + V_{D3} = V_{BE1} + V_{BE2} + V_0 \Rightarrow$$

$$V_0 = V_{D2} = 10V$$

$$I_0 = \frac{V_0}{R_L} = \frac{10}{50} = 0,2 \text{ A} \Rightarrow I_0 = 200 \text{ mA}$$

$$I_{C2} = I_0 + I_{C3} \Rightarrow I_{C2} = 210 \text{ mA}$$

**[T2K]**  $I_{C1}$  trece prin  $R_2$  și prin  $R_3$

$$-I_{C1}R_3 + V_{EB3} + V_0 = 0 \Rightarrow -I_{C1} = -\frac{V_{EB3}}{R_3}$$

$$I_{C1} = \frac{V_0 - V_{EB3}}{R_3} = \frac{10 - 0,6}{440} \Rightarrow I_{C1} = 20 \text{ mA}$$

**[T2K]**:  $V_{BE2} + V_{EB3} - V_{D3} - I_{C1}R_2 = 0$

$$0,75 + 0,6 - 0,75 - 20 \cdot R_2 = 0$$

$$0,6 = 20 \cdot R_2 \Rightarrow R_2 = \frac{0,6}{20 \text{ mA}} \Rightarrow R_2 = \frac{0,6}{0,02} = 30 \Omega$$

3.

$$V_0 = \text{const}$$

$$V_R = \text{const}$$

$$V_{CE2 \text{ sat}} = V_{BE2} = 0,75 \text{ pt RAN}$$

$$V_{CE1 \text{ sat}} = V_{BE1} = 0,75 \text{ pt RAN}$$

Pentru cazul 1:  $V_{CE2 \text{ sat}} = V_{BE2} = 0,75V$

$$[T_2K]: V_{I_{m1} \text{ min}} = V_{CE2 \text{ sat}} + V_0$$

$$V_{I_{m1} \text{ min}} = 0,75 + 10 = 10,75V$$

Pt cazul 2:  $V_{CE1 \text{ sat}} = V_{BE1} = 0,75V$

$$V_0 = 0,75 + 0,75 + 10$$

$$V_{I_{m2} \text{ min}} = V_{CE1 \text{ sat}} + I_{E2} R_2 + V_{BE2} + I_{E2} R_3$$

$$V_{I_{m2} \text{ min}} = 0,75 + 20 \cdot 10^{-3} + 0,75 + 20 \cdot 10^{-3} = 1,5V$$


$$V_{I_{m2} \text{ min}} = 1,5 + 10 = 11,5V$$

Pt cazul 3:  $I_2 = I_{2 \text{ min}} = 2mA$

$$V_{I_{m3} \text{ min}} = I_{2 \text{ min}} \cdot R_1 + V_{BE1} + V_{BE2} + V_0$$

$$V_{I_{m3} \text{ min}} = 1,5 + 10 + 0,94 = 12,44V$$
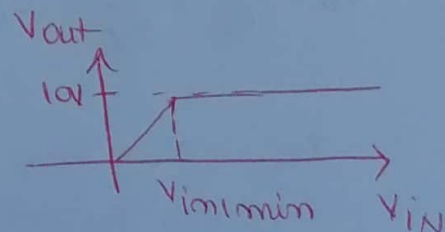
$$V_{IN \text{ min}} = V_{I_{m1} \text{ min}} = 10,75V \rightarrow \max \{ V_{I_{m1} \text{ min}}, V_{I_{m2} \text{ min}}, V_{I_{m3} \text{ min}} \}$$



4.

$S_T$  = coef de variație cu temperatura.

$$S_T = \frac{\Delta V_0}{\Delta T}$$

$$V_0 = V_{IN} = R_1 I_2 + V_{D1} + V_{D2} + V_{D2}$$

$$\frac{\Delta V_0}{\Delta T} = -2 \text{ mV}/^\circ\text{C}$$

$$-V_{D1} - V_{D2} - V_{D2} + V_{BE1} + V_{BE2} + V_0 = 0$$

$$\Rightarrow V_0 = V_{D2}$$

$$\frac{\Delta V_0}{\Delta T} = \frac{\Delta V_{D2}}{\Delta T} = 0 \text{ mV}/^\circ\text{C}$$

compensare ideală cu temp.

5) Rolul componentelor:

$R_2, D_1, D_2$  - referința  
 $Q_2$  - ERS  
 $Q_3$  - ERP  
 $D_1, D_2$  - rolul de a compensa variația cu temperatura

$Q_1$  - demultiplicator, multiplică curentul de bază a lui  $Q_2$

• Dacă nu am avea diode

$$V_0 = V_{D2} - 2V_{BE}$$

$$\frac{\Delta V_0}{\Delta T} = \frac{\Delta V_{D2}}{\Delta T} - 2 \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T}$$

$$\frac{\Delta V_0}{\Delta T} = 4 \text{ mV}/^\circ\text{C}$$

Funcționalitatea circuitului:

Dacă  $V_I \uparrow \Rightarrow V_0$  tinde să crească

$$\begin{cases} V_{BE2} + V_{BE1} = V_R - V_0 \downarrow \\ V_{BE3} \uparrow \Rightarrow I_{C3} \uparrow \\ I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) \end{cases}$$

$$I_0 = I_{C2} - I_{C3} \downarrow \Rightarrow V_0 = R_n \cdot I_0$$

6)


variația intrării este de 2 tipuri  $\left\{ \begin{array}{l} V_{I \min}, V_{I \max} \end{array} \right\}$  = aleatoare  
 periodică (riple) = variația  
 a generatorului din surse





$$R_{diode} = \frac{m V_{Th}}{I_D} \quad (r_{d1})$$

Schema în AC

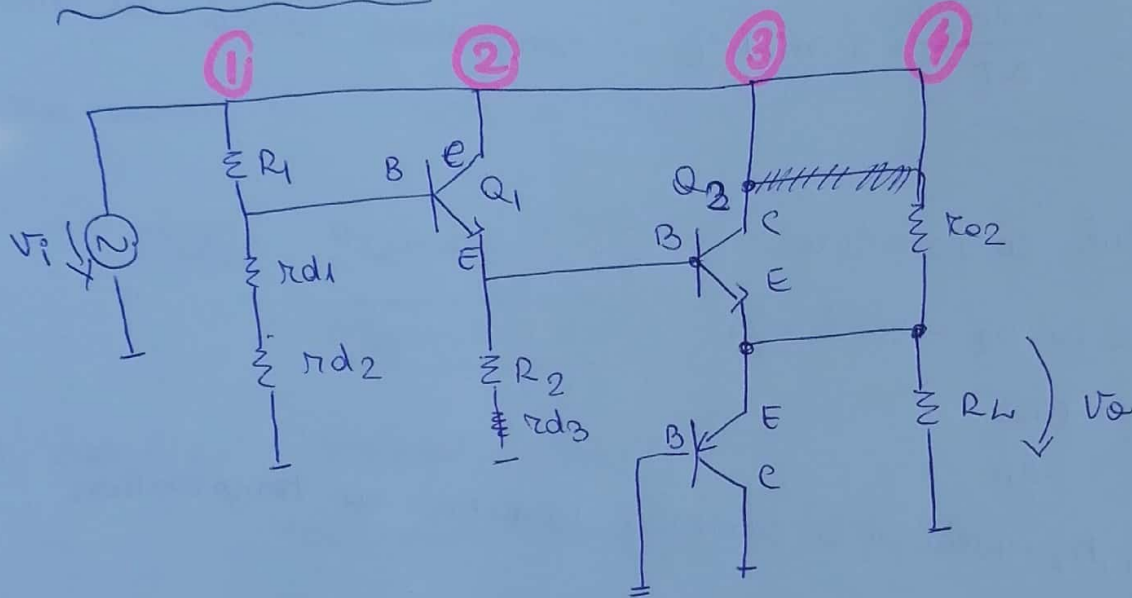



$$R_{o2} = \frac{V_{AQ2}}{I_{C2}} = \frac{100 \text{ V}}{210 \text{ mA}} \approx 0,48 \text{ k}\Omega$$

$$r_{d1} = r_{d2} = \frac{m V_{Th}}{I_{D1}} = \frac{0,025 \text{ V}}{5 \text{ mA}} = 5 \Omega$$


$$r_{d3} = \frac{0,025}{20 \text{ mA}} = 1,25 \Omega$$

Pentru calculul lui S apl. T. superpoziției.

$$\frac{V_{O1}}{V_{i1}} = \frac{V_{O1}}{V_{i1}} \Big|_{v_{i2-4}=0} + \frac{V_{O2}}{V_{i2}} \Big|_{v_{i1,3,4}=0} + \frac{V_{O3}}{V_{i3}} \Big|_{v_{i1,2,4}=0} + \frac{V_{O4}}{V_{i4}} \Big|_{v_{i1,2,3}=0}$$

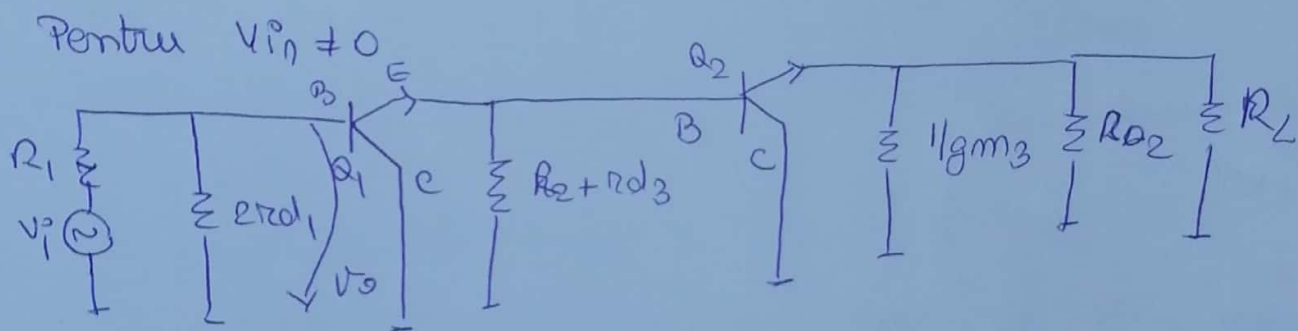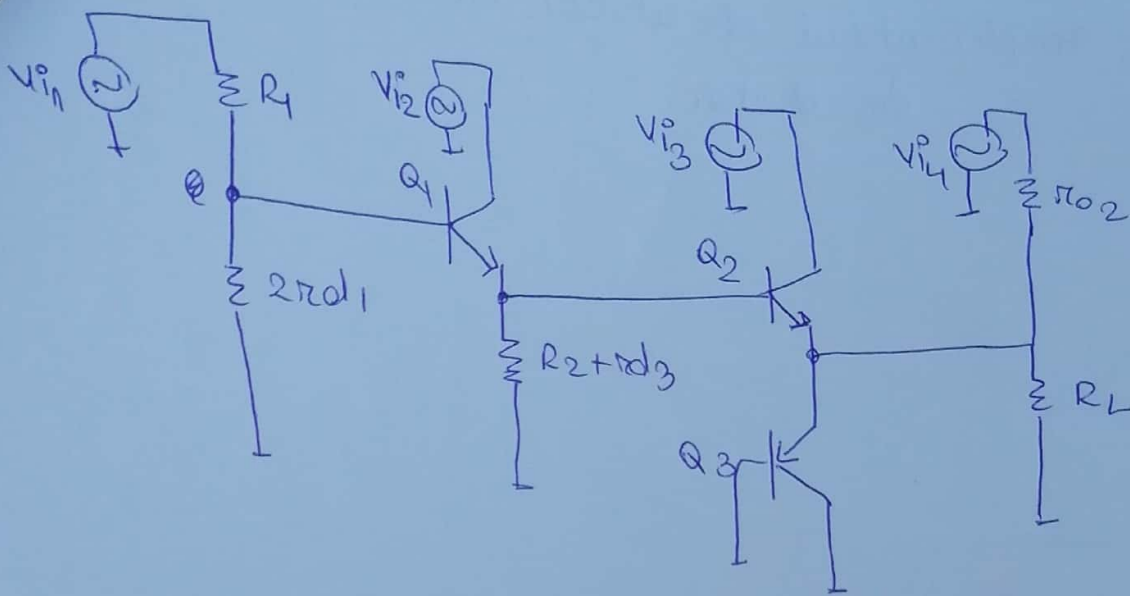

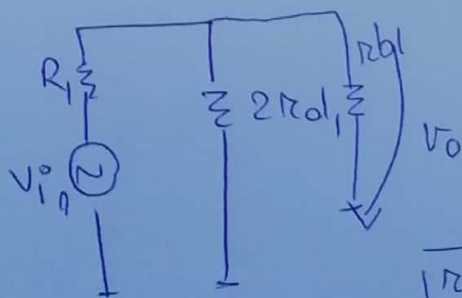$Q_1, Q_2 \rightarrow CE \rightarrow A_V = 1$



$$r_{b1} = r_{\pi 1} + (\beta + 1) [R_2 + r_{d3} \parallel R_{o2}]$$

$$r_{b2} = r_{\pi 2} + (\beta + 1) (R_{o2} \parallel R_L \parallel \frac{1}{g_{m3}})$$

$$\boxed{r_{b1} = 3 \text{ k}\Omega}$$

$$\boxed{r_{b2} = 0,25 \text{ k}\Omega}$$

$$\frac{V_{o1}}{V_{i1}} \approx \frac{2r_{d1} \parallel r_{b1}}{R_1 + (2r_{d1} \parallel r_{b1})} \Rightarrow \frac{V_{o1}}{V_{i1}} = \frac{2r_{d1}}{2r_{d1} + R_1}$$

$r_{b1}$  megeiajane fata de  $2r_{d1}$  ;  $\gg 2r_{d1}$


$\frac{V_{o2}}{V_{i2}} = 0$  ( Amplificatorul este atacat în colector și nu răsp  
în colector.

# Seminar 11


## Problema anterioară

$$\left. \frac{V_{o2}}{V_{i2}} \right|_{V_{i2} \neq 0} = 0$$

$$V_{i1} = V_{i3} = V_{i4} = 0$$

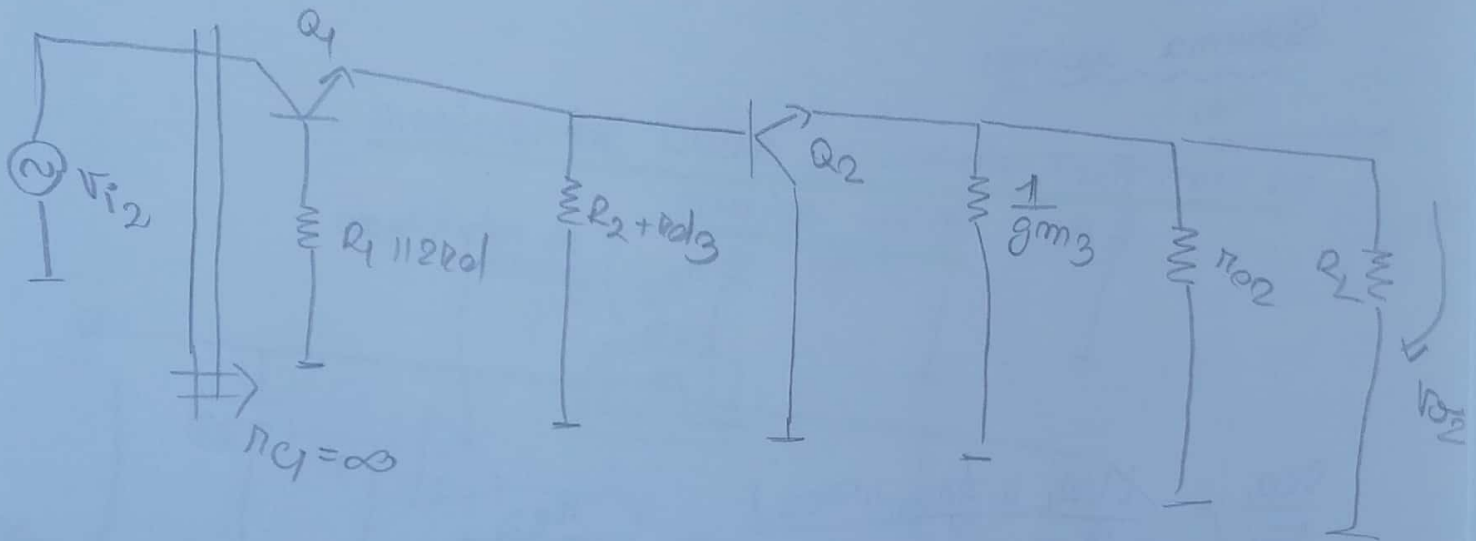


$$\left. \frac{V_{o2}}{V_{i3}} \right|_{V_{i3} \neq 0} = 0$$

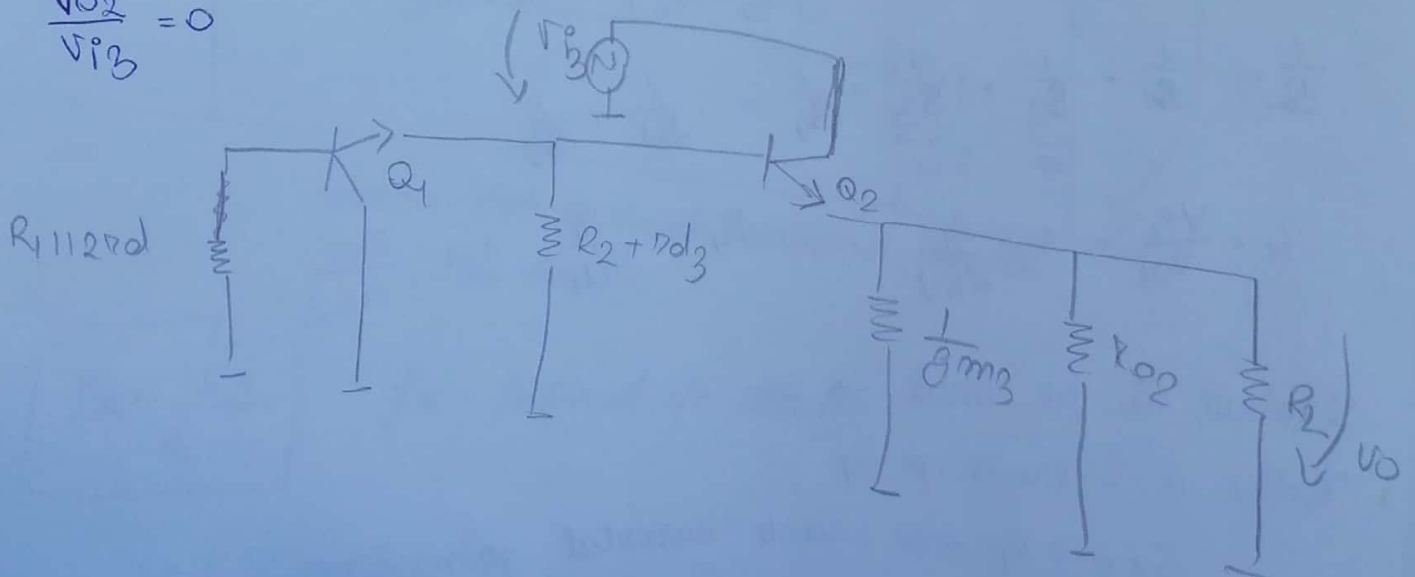


$$\left. \frac{V_{o2}}{V_{i4}} \right|_{V_{i4} \neq 0} = 0$$
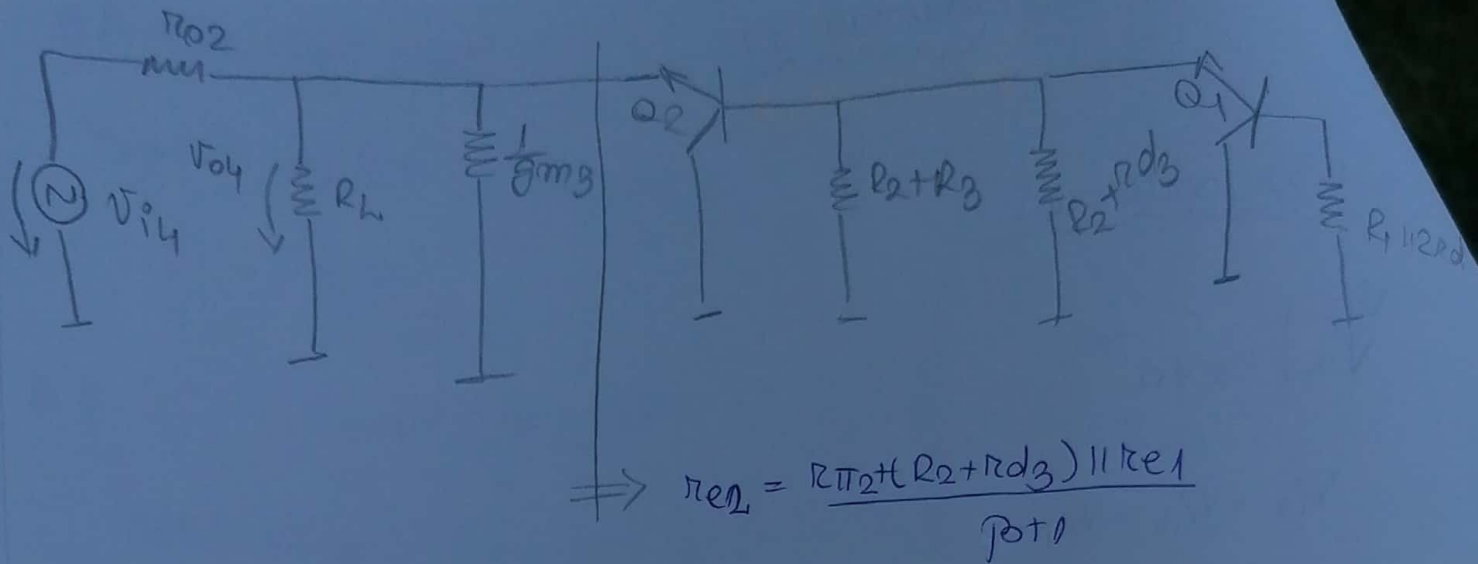
$$r_{ea} = \frac{r_{\pi 1} + R_1 \parallel 2R_d}{\beta + 1}$$





Schema devine:

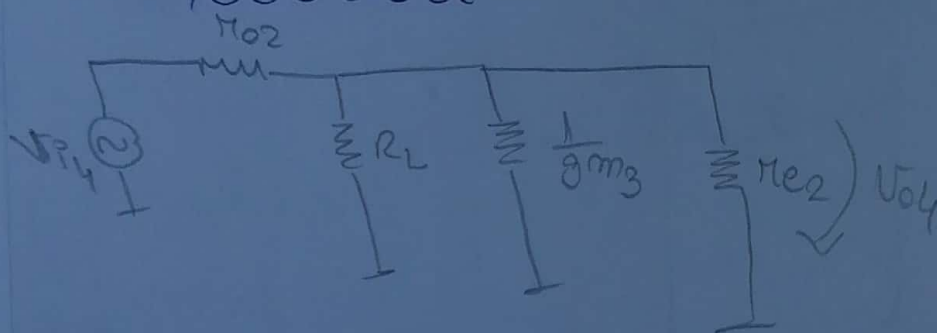

$$\frac{V_{o2}}{V_{o4}} = \frac{R_L \parallel \frac{1}{g_{m3}} \parallel r_{e2}}{R_{o2} + R_L \parallel \frac{1}{g_{m3}} \parallel r_{e2}} = \frac{r_{e2}}{R_{o2} + r_{e2}}$$

$$P_c \quad \frac{1}{S} = \underbrace{\frac{1}{S_1}}_0 + \underbrace{\frac{1}{S_2}}_0 + \frac{1}{S_3} + \frac{1}{S_4} = \frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_4}$$

$$S_1 = \frac{V_{i1}}{V_{o1}} = 1 + \frac{R_1}{R_{o1}}$$

$$S_4 = \frac{V_{i4}}{V_{o4}} = 1 + \frac{R_{o2}}{r_{e2}}$$

Stăruie să fie ideal  $\rightarrow \infty$

Pentru a-l crește pe \$S\_1\$

\$S\_1 \rightarrow R\_1 \rightarrow \infty\$ (scade curentul prin Zener  $\Rightarrow$  Pcc din stabilizare  $\Rightarrow$  nu putem crește \$R\_1\$)  
 $\downarrow r_{o1} \rightarrow 0$  (dioda să funcționeze la curent mare  $\Rightarrow$  nu e justificat)


pentru  $S_2$ :

$S_2 \rightarrow r_{o2} \rightarrow 0$  ( $V_A$  cât mai mare  $\Rightarrow$  putem alege tranz cu  $V_A$  mare)  
 $S_2 \rightarrow r_{e2} \rightarrow 0$  ( $g_{m3} \uparrow \Rightarrow$  curent mare prin  $Q_3 \Rightarrow$  nandament rezultat.

Soluții:

- 1)  $R_1$  cu generator de curent constant
- 2)  $V_A \uparrow$
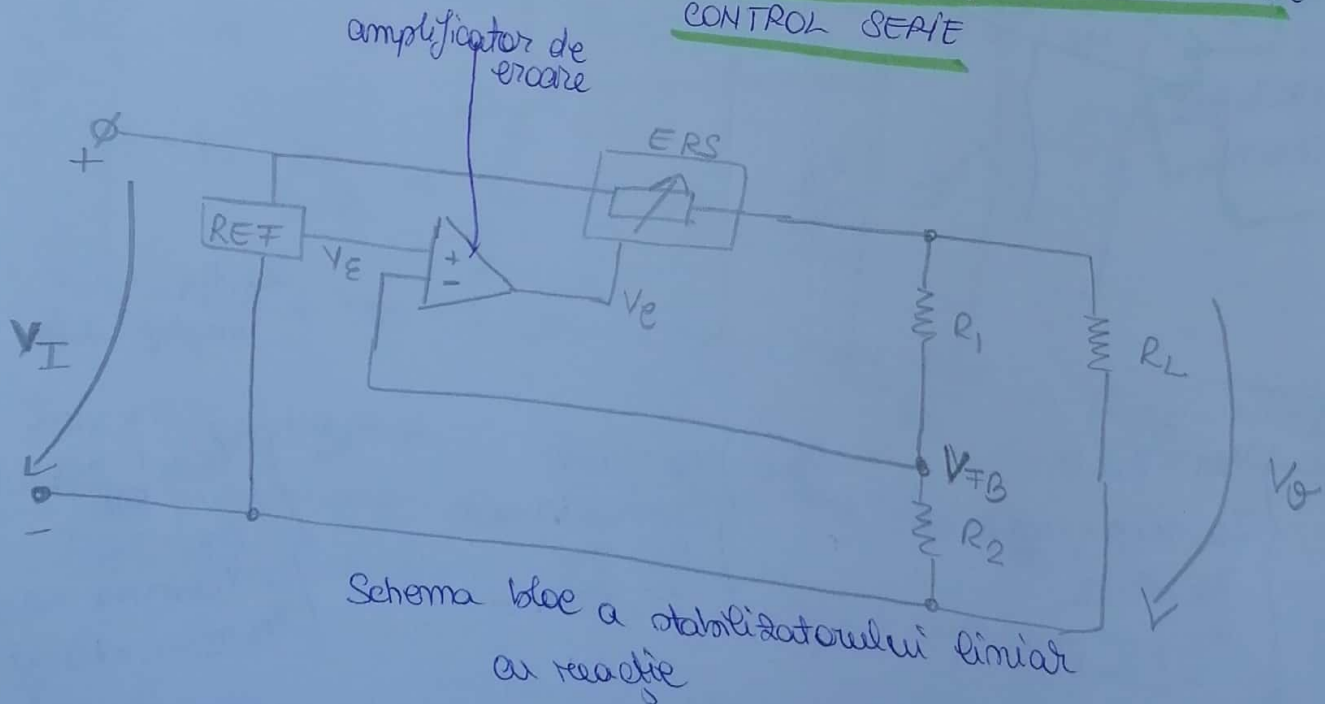
### STABILIZATOR LINIAR CU REACTIE, ELEMENT DE CONTROL SERIE



$$f_u = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$


$f_u$  = factorul de reacție

$$V_E = V_R - f_u V_O$$

$$V_E = a_u (V_R - f_u V_O) = a (V_+ - V_-)$$

↓ tensiunea de la ieșirea amplificatorului
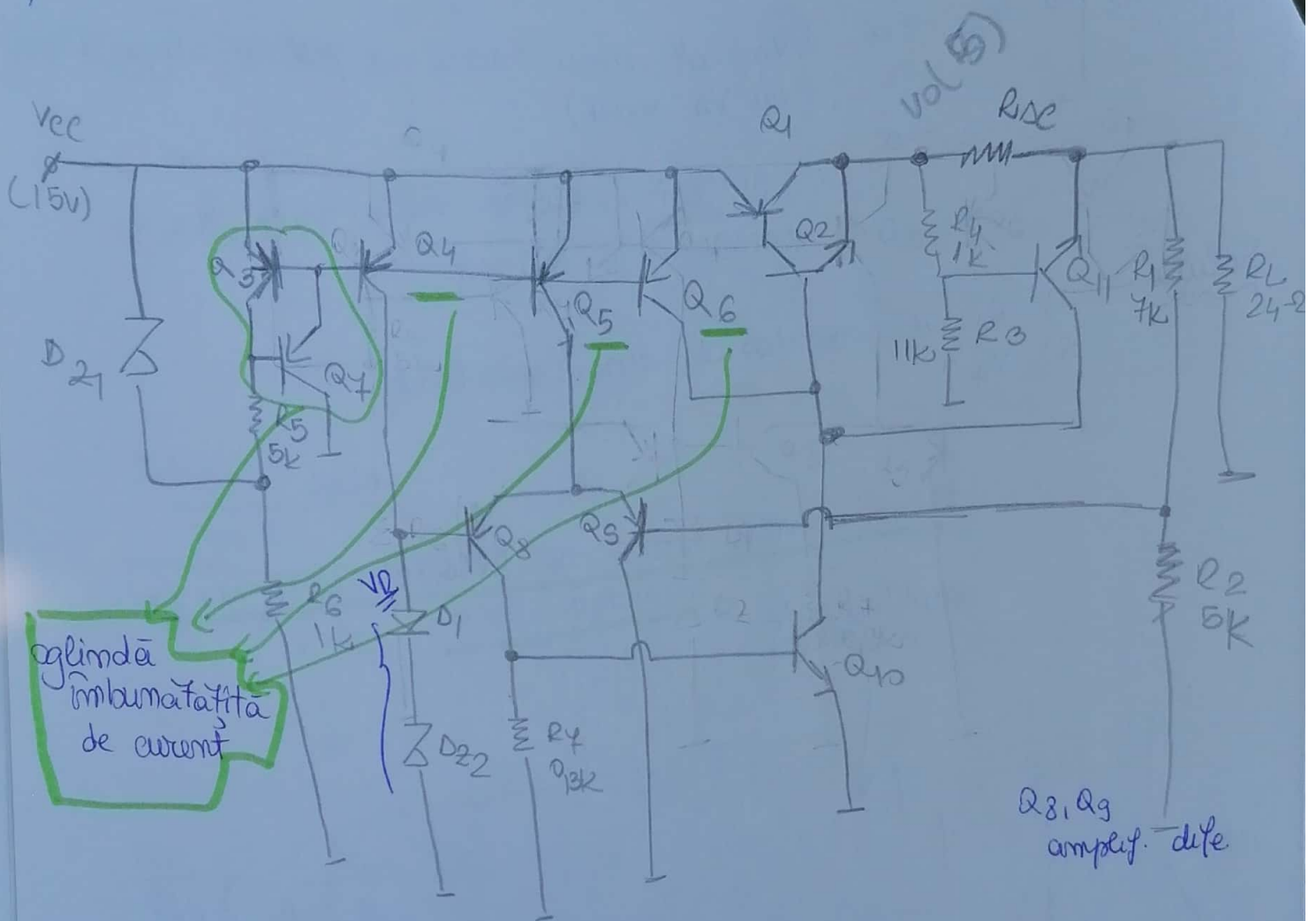
$$\begin{cases} V_D = V_+ \\ f_u V_O = V_- \end{cases}$$



aglindă  
îmbunătățită  
de curent

Q8, Q9  
amplif. dife.

$$D_{21}: \begin{cases} V_{D1} = 6.12V \\ I_{D1, \min} = 1mA \\ R_2 = 0\Omega \\ \alpha_T = 0.00 mV/^\circ C \end{cases}$$

$$D_{22}: \begin{cases} V_{D2} = 4.14V \\ I_{D2, \min} = 1mA \\ R_2 = 0\Omega \\ \alpha_T = 2mV/^\circ C \end{cases}$$

$$Q_1: \begin{cases} V_{DS1} = 0.16V \\ P_{F1} = 50 \\ V_{CE1, \max} = 25V \\ P_{D1, \max} = 10W \end{cases}$$

$$Q_2: \begin{cases} V_{DS2} = 0.16V \\ P_{F2} = 100 \\ V_{CE2, \max} = 25V \\ P_{D2, \max} = 0.15W \end{cases}$$

$$Q_3 - 11: \begin{cases} V_{DS3} = 0.16V \\ P_{F3} = 200 \end{cases}$$

$$D_1: \begin{cases} V_{D1, \min} = 0.16V \\ \frac{V_O}{\alpha_T} = -2mV/^\circ C \\ \frac{V_O}{\alpha_T} = -2mV/^\circ C \end{cases}$$

$$I_{O3} = \frac{1}{2} I_{O4} = \frac{1}{4} I_{O5} = \frac{1}{10} I_{O6} \Rightarrow I_{S\text{-urle}} \text{ nu sunt egale}$$

Se cere: 1) prof (Vcc = 15V, R2 = 24Ω)  $\frac{dV_O}{dT}$   
2) Io max, pt Vo = ct

$$3) V_{CE, \max}, V_{CE, \max 1} = 25V$$

$$4) V_{CE, \min}$$

$$5) I_E, R_L = 0, V_{CE} = 13V$$

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{TH}}\right)$$

$$I_{S3} = \frac{1}{2} I_{S4}$$

Referința e mereu formată din diode și diode Zener

$$V_O - V_{FB} = I_1 R_1 \quad \left\{ \begin{array}{l} I_1 = \frac{V_O}{R_1 + R_2} \\ \Rightarrow V_O - V_{FB} = \frac{R_1 V_O}{R_1 + R_2} \Rightarrow V_{FB} = \frac{V_O (-R_1)}{R_1 + R_2} + 1 \end{array} \right.$$

$$= \frac{V_O R_2}{R_1 + R_2} = f$$

$$V_{D2} + V_{D1} + V_{BE} = V_{BE} + V_{FB} \Rightarrow V_{FB} = 5V$$

$\begin{array}{cc} V_{D2} & V_{D1} \\ \downarrow & \downarrow \\ 4.4 & 0.6 \end{array}$

$$5 = V_O \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_1} \Rightarrow V_O = \frac{60}{5} \Rightarrow V_O = 12V$$

$$V_{D21} = V_{BE} + V_{BE} + I_{C3} R_5 \Rightarrow I_{C3} = \frac{V_{D21} - 2V_{BE}}{R_5} \Rightarrow I_{C3} = 1mA$$

$$I_{C4} = 2I_{C3} = 2mA$$

$$I_{C5} = 4I_{C3} = 4mA$$

$$I_{C6} = 10I_{C3} = 10mA$$

$$\Rightarrow I_{C7} = I_{B3} + I_{B4} + I_{B5} + I_{B6}$$

$$\Rightarrow I_{C7} = \frac{I_{C3}}{\beta} (1 + 2 + 4 + 10) = \frac{14}{\beta} \ll I_{C3}$$

$$I_{C8} \cdot R_7 = V_{BE} \Rightarrow I_{C8} = 2mA$$

$$I_{C9} = I_{C5} - I_{C8} = 2mA$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_1, Q_2 \rightarrow ERS \\ REF \rightarrow D_1, D_2 \end{array} \right.$$

$R_{SC}, R_4, R_3, R_4 \rightarrow$  protecție la supra curent



$$I_{B2} \ll I_{C10} \Rightarrow I_{C10} \cong I_{C6} = \underline{\underline{10 \text{ mA}}}$$

$$I_{C1} + I_{C2} = \frac{V_0}{R_1 + R_2} + \frac{V_0}{R_L} + \frac{V_0}{R_3 + R_4} \cong \frac{V_0}{R_L} = \frac{12}{24} = \frac{1}{2} \text{ A} = \underline{\underline{500 \text{ mA}}}$$

$$I_{C2} = \frac{I_{C1}}{\beta}$$

$$I_{C1} + \frac{I_{C1}}{\beta} = 0,5 \Rightarrow \boxed{I_{C1} \cong 0,5 \text{ A}} \Rightarrow I_{C2} = \frac{I_{C1}}{\beta} = \frac{0,5}{\beta} = \underline{\underline{5 \cdot 10^{-3} \text{ A}}}$$

Văușic căderea de tensiune pe  $R_{SE}$  (nu vedem dacă chiar a fost neglijabilă).

$$I_0 \cdot R_{SE} = 0,5 \cdot 0,5 = 0,25 \text{ (neglijabil } \Rightarrow \text{ aprox. ok)}$$

(psf. acasă)

$$\frac{\Delta V_0}{\Delta T} = \left( 1 + \frac{R_1}{R_2} \right) \cdot \left( \frac{\Delta V_2}{\Delta T} + \frac{\Delta V_D}{\Delta T} \right)$$

$\approx 0 \text{ mV/}^\circ\text{C}$

$$\frac{\Delta V_2}{\Delta T} = 2 \text{ mV/}^\circ\text{C}$$

$\alpha_T$  = coef de variație cu temperatura

$$\frac{\Delta V_D}{\Delta T} = -2 \text{ mV/}^\circ\text{C}$$

$$\frac{\Delta V_0}{\Delta T} \cong 0$$

2)  $I_0 \text{ max}$ ,  $V_0 = \text{et}$

$$V_{RSE} + V_{BE} - V_{R4} = 0 \Rightarrow I_{0 \text{ max}} \cdot R_{SE} + 0,8 - \frac{V_0 \cdot R_4}{R_4 + R_3} = 0$$

$$I_0 \cdot R_{SE} + V_{BE} - \frac{V_0 R_4}{R_4 + R_3}$$

$$V_{RSE} = \frac{V_0 R_4}{R_4 + R_3} - I_0 \cdot R_{SE}$$

$$V_{R4} = \frac{V_0 \cdot R_4}{R_4 + R_3}$$

$$I_{0, \text{ max}} = \frac{V_{BE} - \frac{V_0}{R_4 + R_3} \cdot R_4}{R_{SE}} = 3 \text{ A}$$

$$R_{L, \text{ min}} = \frac{V_0}{I_{0 \text{ max}}} = \frac{12}{3} = 4 \text{ } \Omega$$

$$V_{CE, \max}$$

$$V_{CE} - V_o = V_{CE, \max}$$

$$V_{CE} - V_o \leq V_{CE, \max}$$

$$V_{CE, \max 1} \leq 37V$$

$$= (V_{CE} - V_o) \cdot \frac{P_o}{R_L} < P_{D, \max}$$

$$V_{CE, \max 2} \leq 17V$$

→ el mai puțin

$$V_{CE} - V_o = -V_{BE1} + V_{CE2, \max} \Rightarrow V_{CE, \max 3} = 37,8V$$

$$(V_{CE} - V_o) \cdot \frac{P_o}{R_{L, \min}} \cdot \beta < P_{D, \max} \leq 21V$$

- min  $\{V_{CE, \max 1}, V_{CE, \max 2}\}$

$$4) V_{CE, \min}$$

$$V_{CE, \min} \approx 0,6V$$

COND pt min. tranz nă nă mă mă în SAT  
[RAN

$$\bullet V_{CE, \min 1} = \underbrace{V_{CE1, \min}}_{V_{BE1} = 0,6V} + V_o \Rightarrow V_{CE, \min 1} = 12,6V$$

$$V_{CE, \min 2} = V_{BE1} + V_{CE2, \min} + V_o$$

$$\bullet V_{CE, \min 2} = 12,6 + 0,6 = 13,2V$$

$$\bullet V_{CE, \min 3} = V_{CE3} + i_{B3}(R_{B1} + R_{B2})$$

$$V_{CE, \min 3} = 0,6 + 1 \cdot 6 \Rightarrow V_{CE, \min} = 6,6V$$

$$\bullet V_{CE, \min 4} = V_{CE4, \min} + V_{D1} + V_{D2} = 0,6 + 0,6 + 5,4 = 6,6V$$

cel mai sau caz

$$V_{ce,min} = \max \{ V_{ce,min1}, V_{ce,min2}, V_{ce,min3} \} = 13,2V$$

5)  $i_o = ?$   $R_L = 0$  ;  $V_{ce} = 13V$

$$V_{ce} = V_{CE1}$$

$$R_L = 0 \Rightarrow V_o = 0$$

$$V_{CE1} = V_{BE11} = 0,6 \Rightarrow i_o \cdot R_{se} = \cancel{i_u R_u} + V_{BE11} \Rightarrow$$

$$\cancel{i_u R_u} = i_u = \frac{V_o}{R_u + R_3} = \frac{0}{R_u + R_3} = 0$$

$$i_o \cdot R_{se} = V_{BE11} \Rightarrow$$

$$i_o = \frac{V_{BE11}}{R_{se}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow i_o = \frac{0,6}{0,5} = 1,2 \text{ mA}$$

$V_{CE1} = V_{ce} = 13V$  ; deoarece  $i_o \cdot R_{se}$  se consideră neglijabil

Puterea disipată de  $Q_1 = 13 \cdot 1,2 = 16W \Rightarrow$  când suntem în  $ac$   $Q_1$  nu se distruge  
în  $se$

$$P_D = V_{CE} \cdot i_c$$

(puterea disipată max de tranzistor.)