

Fig 1

Ptr. circuitul din Fig 1 se cunosc :

Q_1 : $I_{DSS} = 1mA$; $V_T = -1V$; $R_{DS} = \infty$

$Q_2 \neq 7$: $V_{EB}/R_{AN} \approx 0.6V$; $\beta_F = \beta_0 = 500$; $R_{CE} = \infty$

$Q_{8,9}$: $V_{BE}/R_{AN} \approx 0.6V$; $I_Z \text{ min} = 1mA$; $R_Z = 0$

D_2 : $V_Z = -PSF$

$$\text{Se cer: } -A_{v2} = \frac{U_o}{U_i}$$

$$-R_{in} = \frac{U_o}{I_i}$$

$$-R_o = \frac{U_o}{10}$$

$$-A_i = \frac{10}{I_i}$$

$$-A_z = \frac{U_o}{I_i}$$

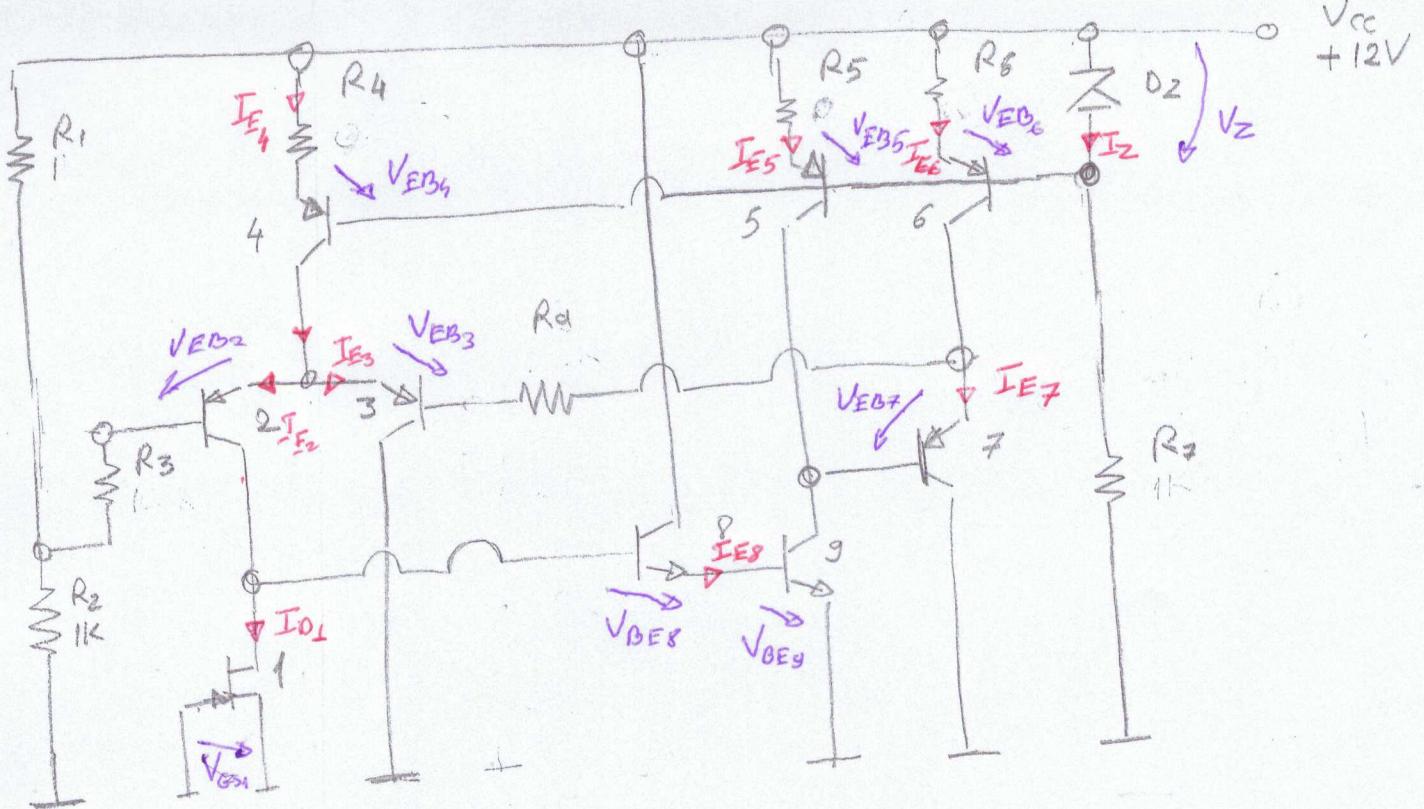


Fig 2.0 Schema de C.C.

$$V_{GS1} = 0 \Rightarrow I_{O1} = I_{DSS1} = 1mA$$

$$\text{pp } (I_{B8} \ll I_{O1}) \Rightarrow I_{C2} \approx I_{O1} = 1mA$$

pp $V_z - I_z > I_{z\min}$, dropten in I_{reg} de strappingare

$$V_z - V_{EB2} - I_{E6} R_6 = 0 \Rightarrow I_{E6} \approx I_{C6} = \frac{V_z - V_{EB6}}{R_6} = 20mA$$

$$\text{pp } (I_{B3} \ll I_{C6}) \Rightarrow I_{C6} \approx I_{E7}$$

$$V_z - V_{EB5} - I_{E5} R_5 = 0 \Rightarrow I_{E5} \approx I_{C5} = \frac{V_z - V_{EB5}}{R_5} = 5mA$$

$$\text{pp } (I_{B7} \ll I_{C5}) \Rightarrow I_{C5} \approx I_{C9} = 5mA$$

$$V_z - V_{EB4} - I_{E4} R_4 = 0 \Rightarrow I_{E4} \approx I_{C4} = \frac{V_z - V_{EB4}}{R_4} = 2mA$$

$$I_{C4} = I_{E2} + I_{E3} \Rightarrow I_{C3} \approx I_{C4} - I_{E2} = 1mA$$

$$I_{E8} = I_{B9} \approx \frac{I_{C9}}{\beta_F} = 10\mu A$$

$$2 \text{ pp } (I_{B1} + I_{B5} + I_{B4}) \ll I_z \Rightarrow V_{CC} = V_z + I_z R_7 \Rightarrow I_z = \frac{V_{CC} - V_z}{R_7} = \underline{10.4mA}$$

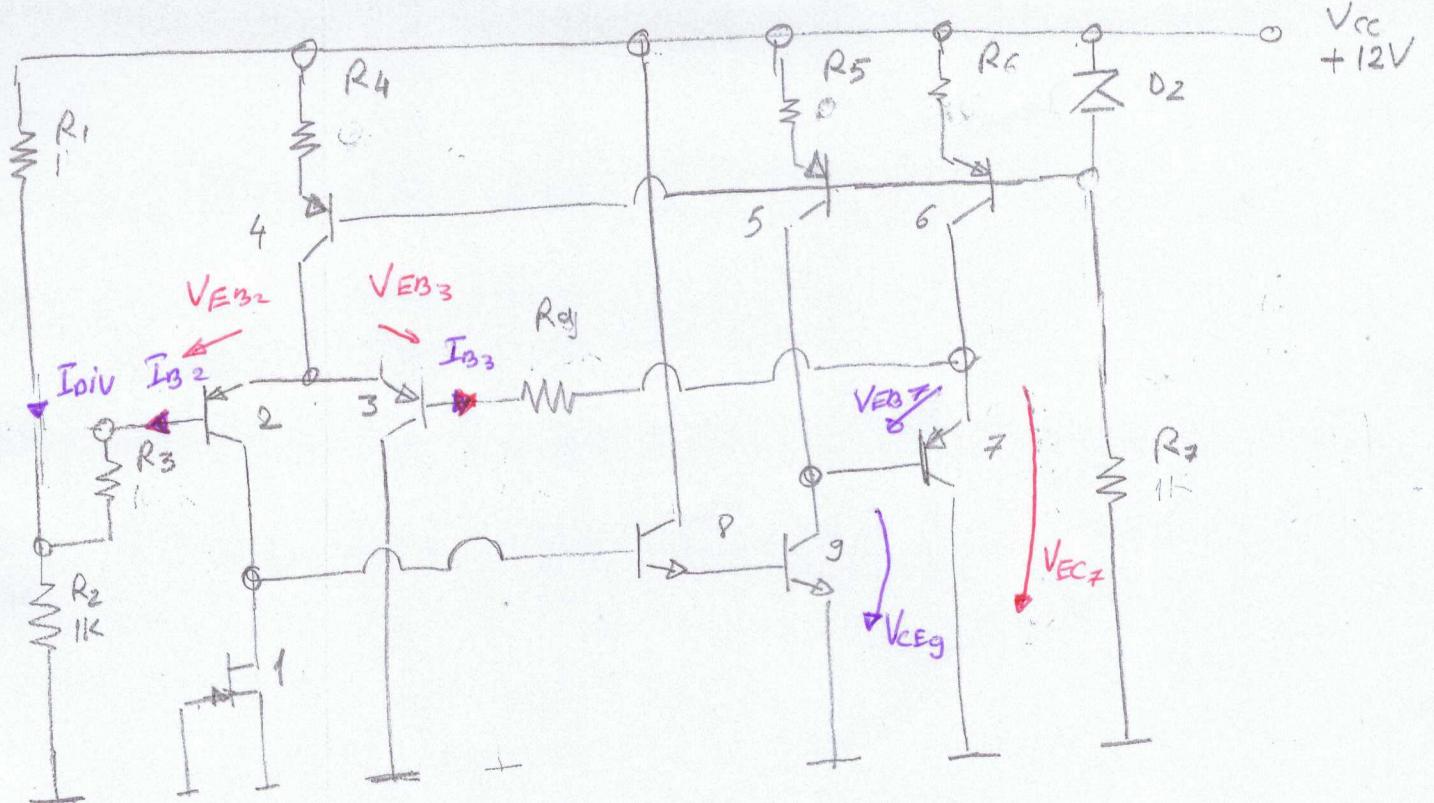


Fig 2.6 - Schema de C.C.

pp ($I_{out} \gg I_{B3}$)

notatice : $V_{EC} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_1} = \frac{V_{CC}}{2}$

$$\boxed{V_{EC7}}$$

$$-\frac{V_{CC}}{2} - I_{B2} R_3 - V_{EB2} + V_{EB3} + I_{B3} R_g + V_{EC7} = 0$$

$$V_{EC7} \approx \frac{V_{CC}}{2} = 6V$$

$$-\frac{V_{CC}}{2} - I_{B2} R_3 - V_{EB2} + V_{EB3} + I_{B3} R_g + V_{EB7} + V_{CEg} = 0$$

$$V_{CEg} = \frac{V_{CC}}{2} - V_{EB} = 5,4V$$

$$\boxed{V_{CEg}}$$

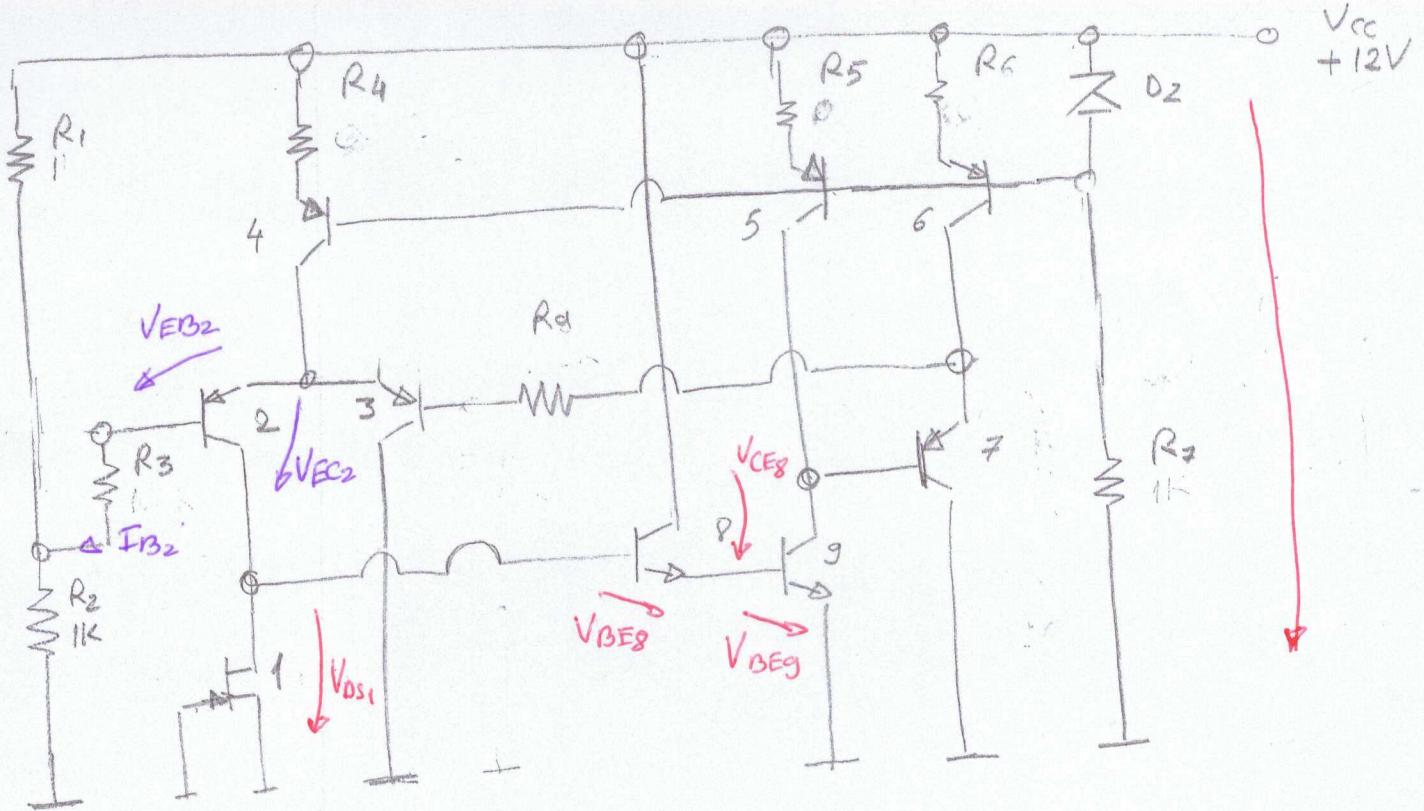


Fig 2C Schema de CC.

$$- V_{CC} + V_{CE8} + V_{BEg} = 0$$

V_{CE8}

$$V_{CE8} = V_{CC} - V_{BE} = 11,4 \text{ V}$$

$$- V_{DS1} + V_{BE8} + V_{BEg} = 0$$

$$V_{DS1} = 2 V_{BE} = 1,2 \text{ V}$$

V_{DS1}

$$- \frac{V_{CC}}{2} - I_{B2} R_3 - V_{EB2} + V_{EC2} + V_{BE8} + V_{BEg} = 0$$

V_{EC2}

$$V_{EC2} = \frac{V_{CC}}{2} + I_{B2} R_3 + V_{BE} \approx 5,4 \text{ V}$$

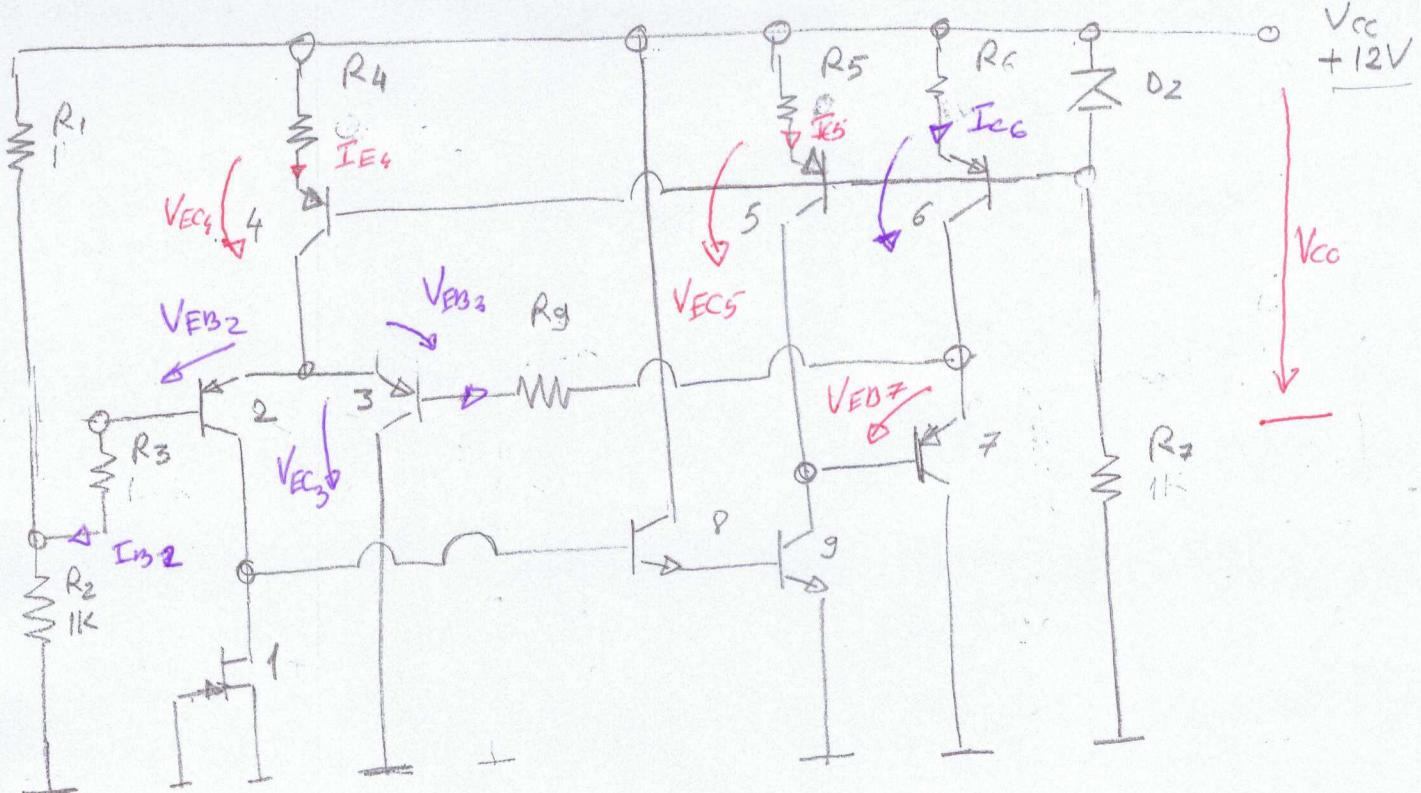


Fig 2. cd Schema de C.C.

$$-\frac{V_{cc}}{2} - I_{B3} R_3 - V_{EB2} + V_{EC3} = 0$$

$$V_{EC3} = V_{cc}/2 + I_{B2} R_3 + V_{EB} \approx 6,6V$$

$\checkmark V_{EC3}$

$$-V_{cc} + I_{E4} R_4 + V_{EC4} + V_{EB2} + I_{B2} R_3 + \frac{V_{cc}}{2} = 0$$

$$V_{EC4} = V_{cc} - \frac{V_{cc}}{2} - I_{E4} R_4 - I_{B2} R_3 - V_{EB2} \approx 4,4V$$

$$-V_{cc} + I_{c6} R_6 + V_{EC6} - I_{B3} R_9 - V_{EB3} + V_{EB2} + R_3 I_{B2} + \frac{V_{cc}}{2} = 0$$

$$V_{EC6} \approx V_{cc}/2 - R_6 I_{c6} \approx 5V$$

$\checkmark V_{EC6}$

$$-V_{cc} + I_{c5} R_5 + V_{EC5} - V_{EB7} - I_{B3} R_9 - V_{EB6} + V_{EB2} + I_{B2} R_3 + \frac{V_{cc}}{2} = 0$$

$$V_{EC5} \approx \frac{V_{cc}}{2} - R_5 I_{c5} + V_{BE} = 5,6V$$

$\checkmark V_{EC5}$

Centralizare rezultate

	I	V	
P ₂	$\frac{V_{CC} - V_2}{R_7}$	V ₂	strapungere
1	I _{DSS}	2 V _{BE}	saturare
2	$\frac{V_{CC}}{2} / I_{DSS,1/2}$	$\frac{V_{CC}}{2} + V_{BE}$	RAN
3	I _{DSS}	$\frac{V_{CC}}{2} + V_{BE}$	RAN
4	$\frac{V_2 - V_{EB}}{2R_4} - 1V$	$\frac{V_{CC}}{2} - V_{EB} - 1V$	RAN
5	$\frac{V_2 - V_{EB}}{R_5}$	$\frac{V_{CC}}{2} + V_{EB} - 1V$	RAN
6	$\frac{V_2 - V_{EB}}{R_6}$	$\frac{V_{CC}}{2} - 1V$	RAN
7	$\frac{V_2 - V_{EB}}{R_6}$	$\frac{V_{CC}}{2}$	RAN
8	$\frac{V_2 - V_{EB}}{\beta_F R_5}$	V _{CC} - V _{BE}	RAN
9	$\frac{V_2 - V_{EB}}{R_5}$	$\frac{V_{CC}}{2} - V_{EB}$	RAN

Verif ip:

$$I_{B8} = \frac{I_{C8}}{\beta_F} = \frac{I_{C9}}{\beta_F^2} = \frac{5}{(500)^2} \ll 1mA$$

$$I_{B2} = \frac{I_{C2}}{1mA} = \frac{1}{500} mA \ll \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} = 6mA$$

$$I_{B6} + I_{B5} + I_{B4} = \frac{I_{C6} + I_{C5} + I_{C4}}{\beta_F} = \frac{27}{500} mA \ll I_2 = 10mA$$

$$I_{B7} = \frac{I_{C7}}{\beta_F} = \frac{20}{500} mA \ll I_{C5} = 5mA$$

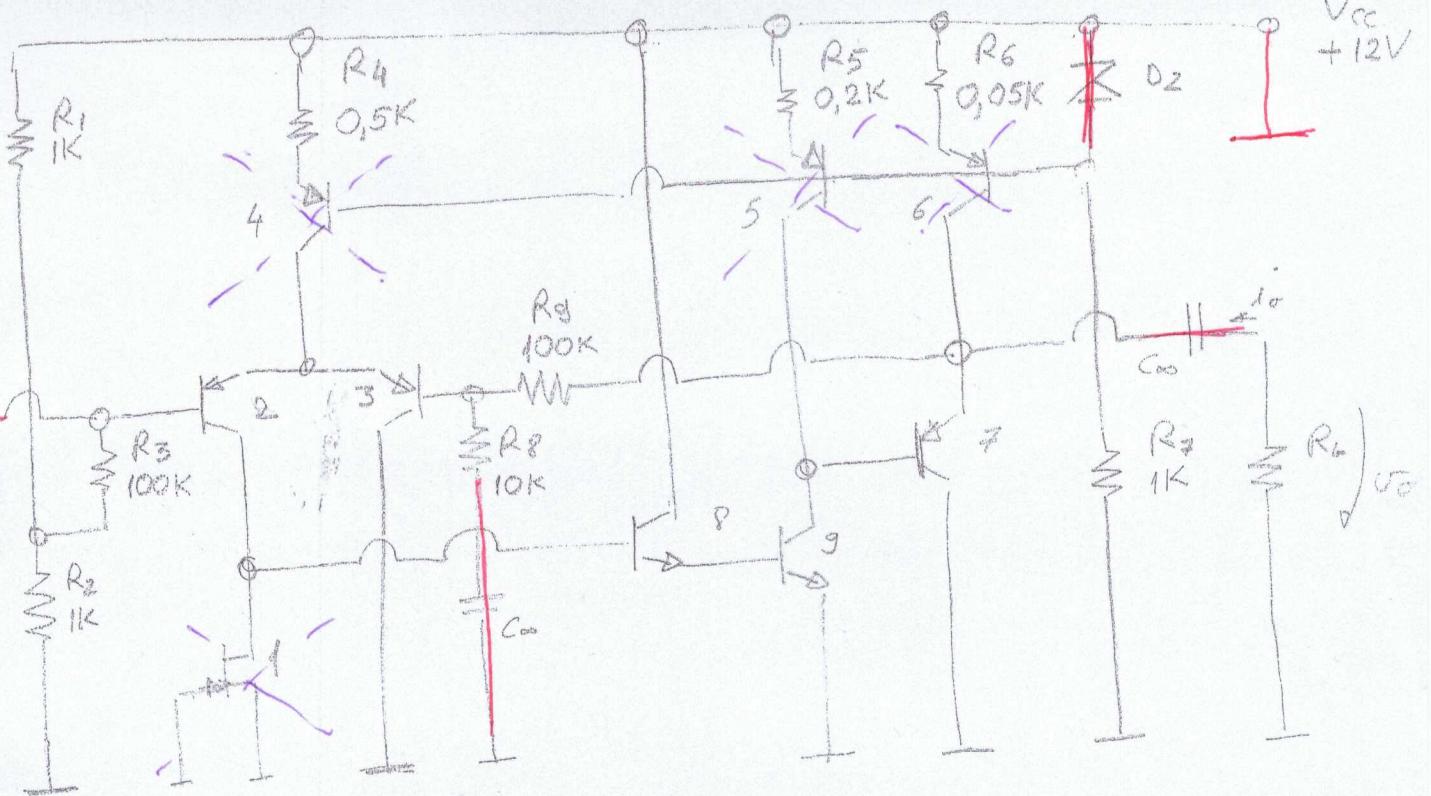


fig 3 a schema de ca



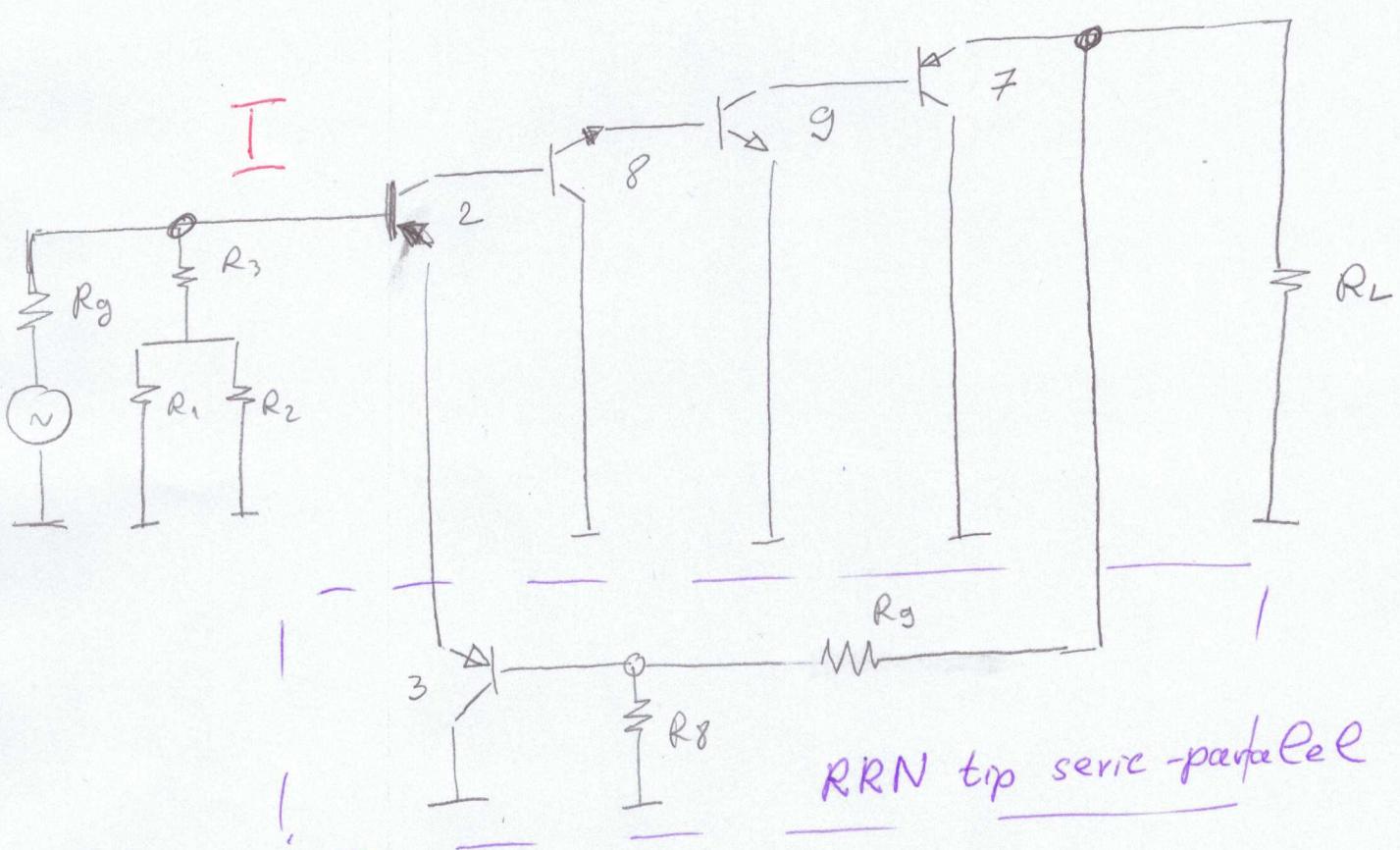
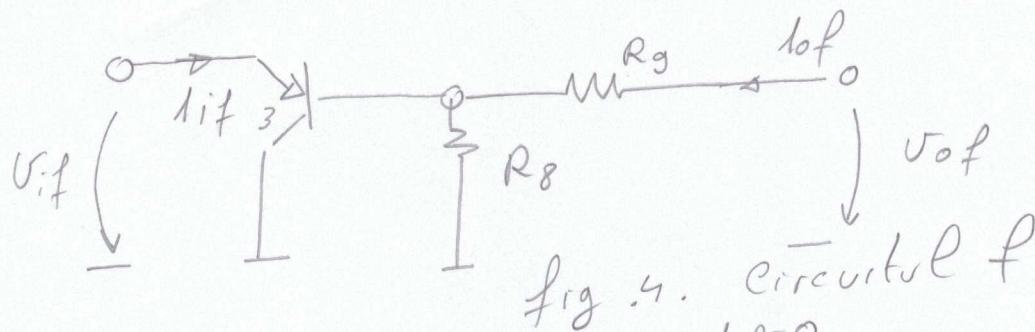


fig 3 b schema AR in ca

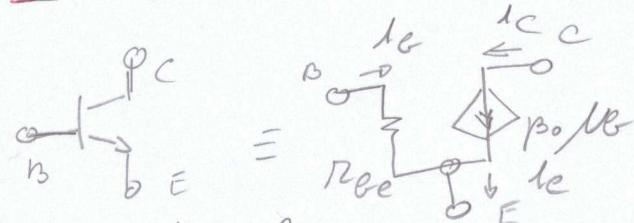Circuitul "f", defm. parametrii echivalenți.



$$f = \frac{U_{if}}{U_{of}} \Big|_{i_{if}=0}$$

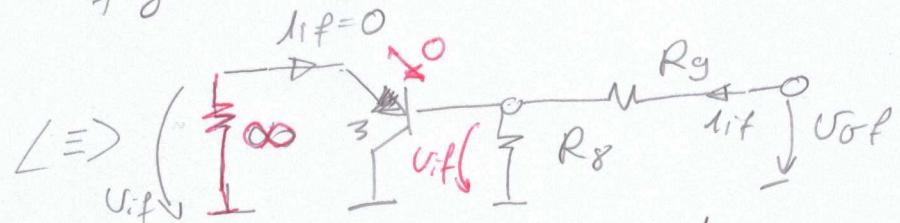

Restricția ^{condiție} pe factorul de reactie f este echivalentă cu $i_e = 0$; $\Rightarrow i_e = 0 \Rightarrow$ în acest mod de funcționare baza (B) și emitorul (E) au același potențial, U_{if} se poate determina la bornele R_g, R_8 . Conform teoremei divizorului de tensiune:

$$U_{if} = U_{of} \cdot \frac{R_8}{R_8 + R_g}; \quad f = \frac{\beta R_8 R_g}{R_8 + R_g}$$

$$R_{if} = \frac{U_{if}}{i_{if}} \Big|_{U_{of}=0} \quad \Leftrightarrow \quad \text{fig. 4b}$$

$$R_{if} = \frac{R_{Be} + R_8 || R_g}{\beta_0 + 1} = \frac{12,5K + 10K}{\beta_0 + 1} \approx \frac{22}{500} K \quad (\text{schema 2})$$

$$R_{of} = \frac{U_{of}}{I_{if}} \Big|_{i_{if}=0} \quad \Leftrightarrow \quad \text{Circuit diagram showing } R_g, R_8, R_9, \text{ and a dependent current source } \frac{1}{1+f} i_{if} \text{ in series with } R_9.$$

$$R_{of} = R_g + R_8 \parallel \infty \approx 110\text{k}$$

fig 4c

Circuitul "a"

Echivalență generatorului + R_3, R_1, R_2
cu o schema Serie


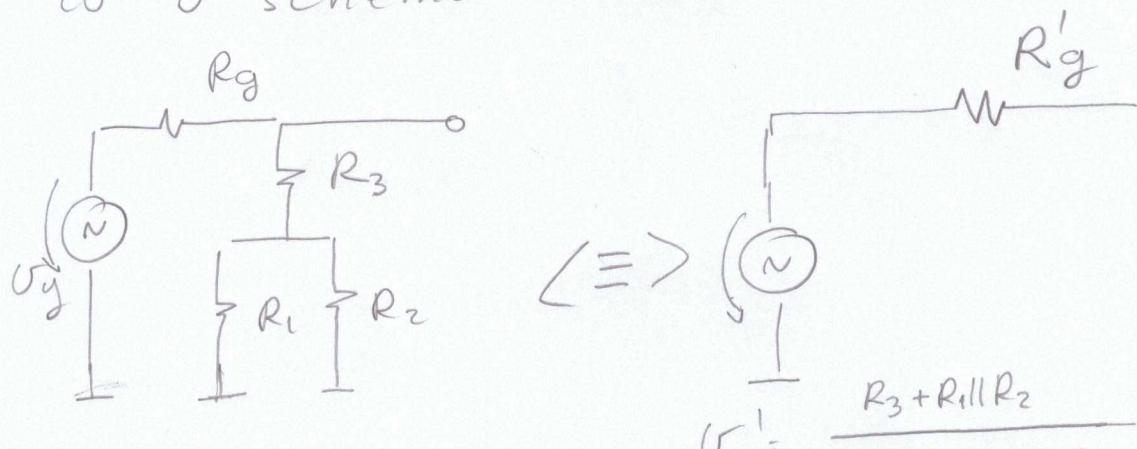


fig 5
Echivalența generatorului

$$U_g' = \frac{R_3 + R_1 \parallel R_2}{R_3 + R_1 \parallel R_2 + R_g}$$
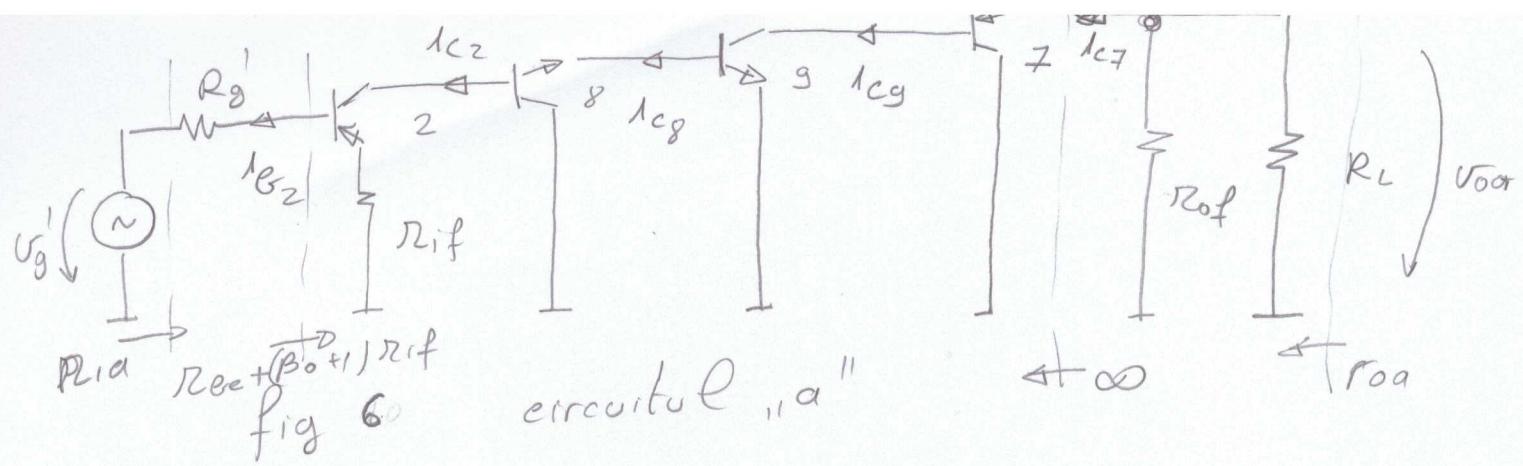
$$R_g' = R_g \parallel (R_3 + R_1 \parallel R_2)$$



$$a_{\alpha} = \frac{U_{o\alpha}}{U_g'} = \frac{U_{o\alpha}}{\frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{7}} = \frac{U_{o\alpha}}{1000}$$

\downarrow
 $1_c = \beta_0 \cdot 1_e$,
 $1_e = (\beta_0 + 1) / \alpha$

$$\textcircled{1} = -R_{of} \parallel R_L \approx -1K$$

$$\textcircled{2} = (\beta_0 + 1)_7 \approx 500$$

$$\textcircled{3} = -\beta_0 g \approx -500$$

$$\textcircled{4} = -(\beta_0 + 1)_8 \approx -500$$

$$\textcircled{5} \quad \beta_0 2$$

$$U_g' - 1_{B2} \left(R_g' + R_{Be2} + (\beta_0 + 1) R_{if} \right) = 0$$

$$\textcircled{6} = - \frac{1}{R_g' + R_{Be2} + (\beta_0 + 1) R_{if}} \approx - \frac{1}{22 \cdot 500}$$

$$\alpha \approx +11 \cdot 10^3$$

$$R_{1a} = R_g' + R_{Be2} + (\beta_0 + 1) R_{if} \approx 30K$$

$$R_{o\alpha} = R_L \parallel R_{of} \approx 1K$$

$$\alpha \cdot f = (+11 \cdot 10^3) \cdot \left(\frac{1}{11} \right) \approx 10^3$$


Pentru amplificatorul cu reactie:

$$A_v = \frac{U_o}{U_i} = \frac{\alpha}{1+\alpha f} \approx \frac{1}{f} \cdot = 1 + \frac{R_g}{R_s} = 11$$

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_{ia}(1+\alpha f) - R'_g \approx 30 \text{ M}\Omega$$

$$R_o = \frac{U_o}{10} \Big|_{U_i=0} = R_{oa}^{-1}(1+\alpha f) - R_L^{-1} \approx 1 \text{ }\Omega \quad R_o \approx 1\Omega$$

Schemă echivalentă a AR
fig. 7

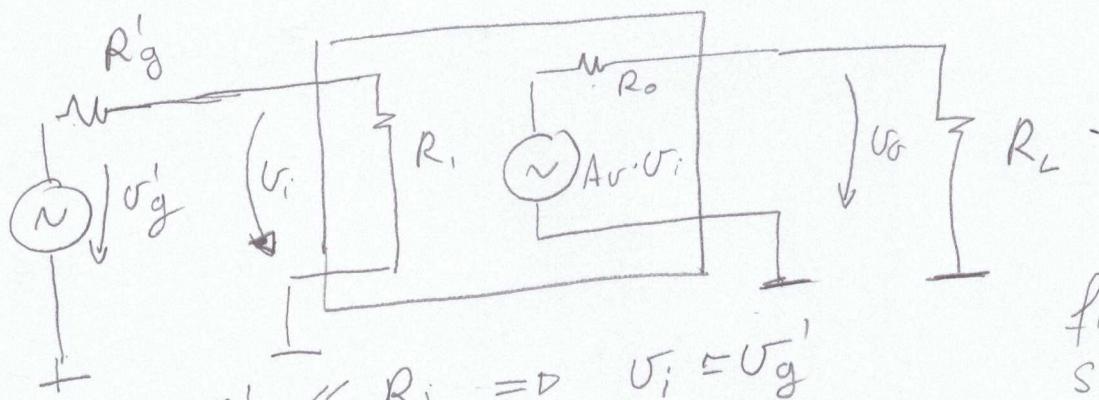

$$\begin{aligned} R'_g &\ll R_i \Rightarrow U_i \approx U_g \\ R_o &\ll R_L \Rightarrow U_o \approx A_v \cdot U_i \end{aligned}$$

fig. 11.
Schemă echivalentă
a circuitului cu reactie

Schemă echivalentă a AR relativ la
generatorul real



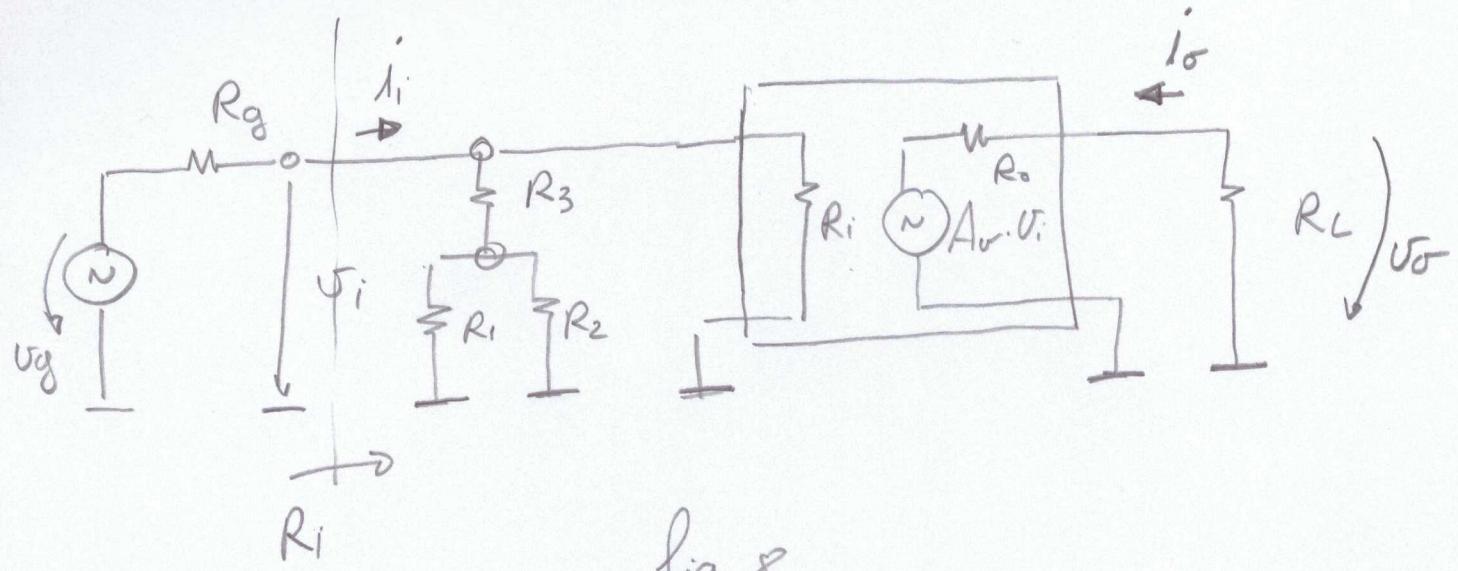


fig 8

Rez de intrare în circuitul real
(generatorul real)

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = (R_3 + R_1 \parallel R_2) \parallel R_i \approx R_3$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_o}{U_o} \cdot \frac{U_o}{U_i} \cdot \frac{U_i}{I_i} = -\frac{1}{R_L} \cdot A_v \cdot R_i$$

$$A_2 = \frac{U_o}{I_i} = \frac{U_o}{U_i} \cdot \frac{U_i}{I_i} = A_v \cdot R_i$$