

Pentru amplificatorul cu reacție din fig. 1

se cunoaște:

$$Q_{1-6} \begin{cases} |V_{EB}| \approx 0,6V \\ \beta_F = \beta_0 = 500; \\ R_\theta = \infty \end{cases}$$

$$Q_7 \begin{cases} I_{DSS} = 2mA \\ V_T = -2V; \\ R_{ds} = \infty \end{cases}$$

$$D_{Z1} \begin{cases} V_{Z1} = 1V \\ I_{Z1, min} = 0,05mA; \\ R_Z \approx 0 \end{cases}$$

$$D_{Z2} \begin{cases} V_{Z2} = 2V \\ I_{Z2, min} = 0,1mA; \\ R_Z \approx 0 \end{cases}$$

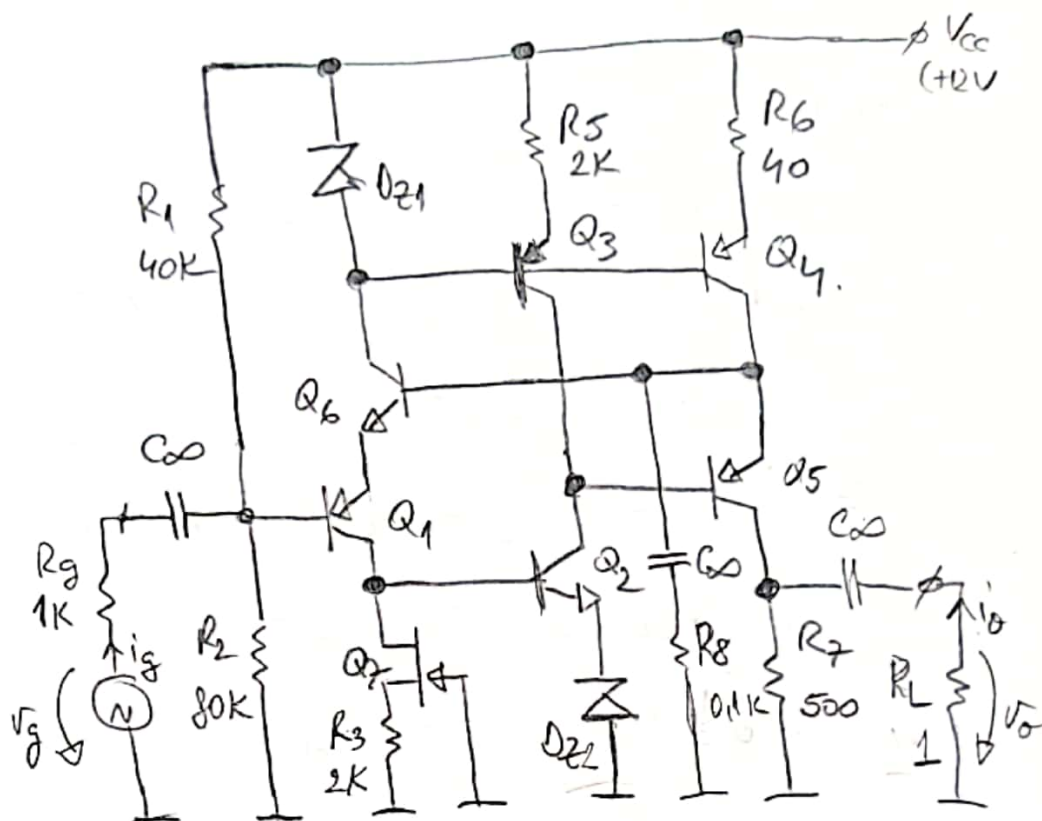


Fig. 1

Să se calculeze: 1) p_{sf} ; 2) $A_{v, g} = ?$; 3) $R_i = ?$; 4) $R_o = ?$
5) Tensiunea minimă de alimentare pentru funcționare liniară.

Pentru calculul de c.a. se va considera regimul de semnal mic și, pentru frecvență.

1) p_{sf} .

Op. TB în RAN, $D_{Z1,2}$ în volubilitate și Q_7 în notativitate.

$$I_{C3} \approx I_{C2} \approx I_{Z2} \approx \frac{V_{Z1} - V_{EB3}}{R_5} = \frac{1V - 0,6V}{2k\Omega} = 0,2mA$$

$$I_{C4} \approx I_{C5} = I_{R7} = \frac{V_{Z1} - V_{EB4}}{R_6} = \frac{1V - 0,6V}{904k\Omega} = 10\mu A$$

$$\begin{cases} V_{GS7} = -I_{D7} \cdot R_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_{D7} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_T}\right)^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_{GS7} = -1V \\ I_{D7} = 0,5mA \end{cases}$$

$$I_{O7} \approx I_{C1} \approx I_{Z1} = 0,5 \text{ mA} = I_{C6}$$

$$V_{B1} = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 12 \cdot \frac{8}{12} \text{ V} = 8 \text{ V}$$

$$V_{B1} + 2V_{BE} = V_{ES} = 9,2 \text{ V}$$

$$V_{EC5} = V_{ES} - R_7 \cdot I_{C5} = 4,2 \text{ V}$$

$$V_{EC4} = V_{CC} - R_6 \cdot I_{C4} = V_{ES} = 9,2 \text{ V}$$

$$V_{CE2} = V_{ES} - V_{EB5} - V_{Z2} = 6,6 \text{ V}$$

$$V_{EC3} = V_{CC} - R_5 \cdot I_{C3} - V_{CE2} - V_{Z2} = 3,4 \text{ V}$$

$$V_{AS7} = V_{Z2} + V_{BE2} - R_3 \cdot I_{O7} = 1,6 \text{ V}$$

$$V_{EC1} = V_{ES} - V_{BE6} - V_{AS7} - R_3 \cdot I_{O7} = 6 \text{ V}$$

$$V_{CE6} = V_{CC} - V_{Z1} - V_{EB1} - V_{B1} = 3,4 \text{ V}$$

$$Q_1 \begin{cases} I_{C1} = 0,5 \text{ mA} \\ V_{EB1} = 0,6 \text{ V} \\ V_{EC1} = 6 \text{ V} > V_{EB1} \end{cases} \Rightarrow \text{RAN}$$

$$Q_5 \begin{cases} I_{C5} = 10 \text{ mA} \\ V_{EB5} = 0,6 \text{ V} \\ V_{EC5} = 4,2 \text{ V} > V_{EB5} \end{cases} \Rightarrow \text{RAN}$$

$$Q_2 \begin{cases} I_{C2} = 0,2 \text{ mA} \\ V_{BE2} = 0,6 \text{ V} \\ V_{CE2} = 6,6 \text{ V} > V_{BE2} \end{cases} \Rightarrow \text{RAN}$$

$$Q_6 \begin{cases} I_{C6} = 0,5 \text{ mA} \\ V_{BE6} = 0,6 \text{ V} \\ V_{CE6} = 3,4 \text{ V} > V_{BE6} \end{cases} \Rightarrow \text{RAN}$$

$$Q_3 \begin{cases} I_{C3} = 0,2 \text{ mA} \\ V_{EB3} = 0,6 \text{ V} \\ V_{EC3} = 3,4 \text{ V} > V_{EB3} \end{cases} \Rightarrow \text{RAN}$$

$$Q_7 \begin{cases} I_{O7} = 0,5 \text{ mA} \\ V_{GS7} = -1 \text{ V} > V_T \\ V_{DS7} = 1,6 \text{ V} > V_{GS7} - V_T \end{cases} \Rightarrow \text{SAT}$$

$$Q_4 \begin{cases} I_{C4} = 10 \text{ mA} \\ V_{EB4} = 0,6 \text{ V} \\ V_{EC4} = 9,2 \text{ V} > V_{EB4} \end{cases} \Rightarrow \text{RAN}$$

$$A_{Z1} \begin{cases} V_{Z1} = 1 \text{ V} \\ I_{Z1} = 0,5 \text{ mA} > I_{Z1, \text{min}} \end{cases} \Rightarrow \text{STAB.}$$

$$A_{Z2} \begin{cases} V_{Z2} = 2 \text{ V} \\ I_{Z2} = 0,2 \text{ mA} > I_{Z2, \text{min}} \end{cases} \Rightarrow \text{STAB.}$$

$$g_{m1} = g_{m6} = 40 \cdot I_{C1} = 40 \cdot 0,5 \text{ mA} = 20 \text{ mA/V}$$

$$r_{\pi 1} = r_{\pi 6} = \frac{\beta}{g_{m6}} = \frac{500}{20} \text{ k}\Omega = 25 \text{ k}\Omega$$

$$g_{m2} = 40 I_{C2} = 40 \cdot 0,2 \text{ mA} = 8 \text{ mA/V}$$

$$r_{\pi 2} = \frac{\beta}{g_{m2}} = \frac{500}{8} \text{ k}\Omega = 62,5 \text{ k}\Omega$$

$$g_{m5} = 40 I_{C5} = 40 \cdot 10 \text{ mA} = 400 \text{ mA/V}$$

$$r_{\pi 5} = \frac{\beta}{g_{m5}} = \frac{500}{400} = 1,25 \text{ k}\Omega$$

2) Scheme of c.a.

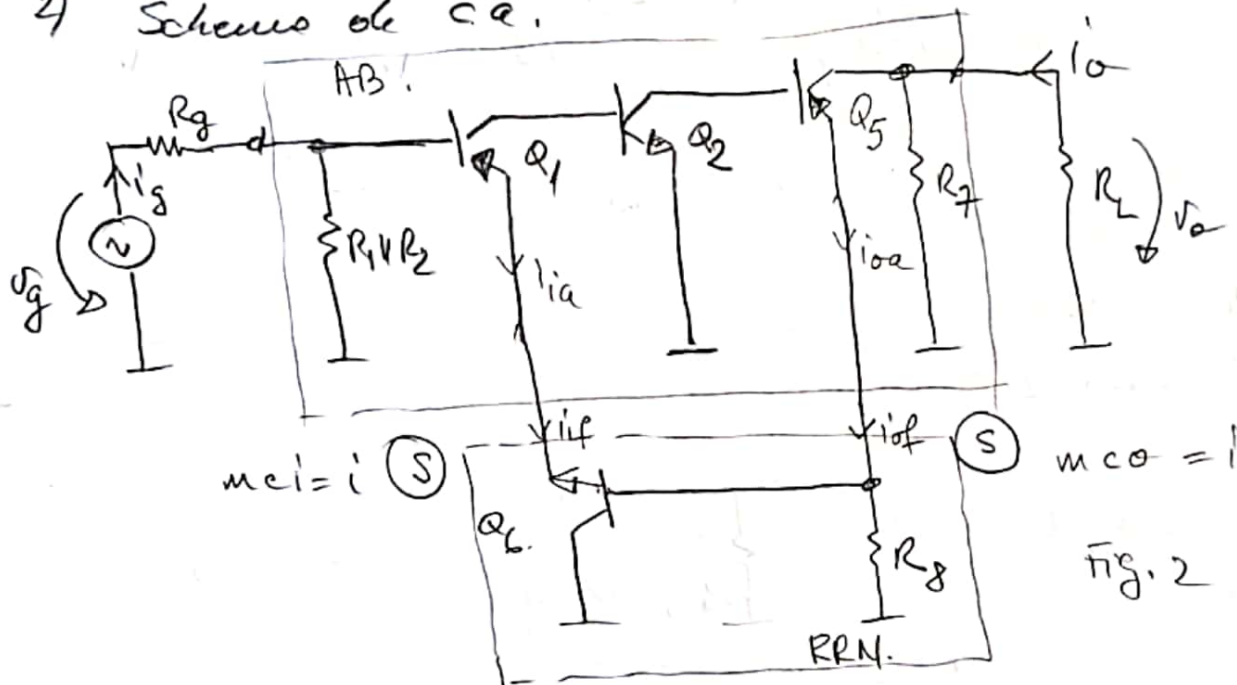


Fig. 2

RRN



Fig. 3

$$f = \frac{m \cdot u \cdot i}{m \cdot c \cdot p} \Big|_{mci=0}$$

$$f_z = \frac{v_{if}}{i_{of}} \Big|_{i_{if}=0}$$


Donc $i_{if} = 0 \Rightarrow v_{if} \approx i_{of} \cdot R_8 \Rightarrow f_z = \frac{v_{if}}{i_{of}} \Big|_{i_{if}=0} = R_8 = 0,1 \text{ k}\Omega$

$$r_{if} = \frac{v_{if}}{i_{if}} \Big|_{i_{of}=0} = \frac{r_{\pi 6} + R_8}{\beta + 1} \approx 50 \Omega$$

$$a'_{yg} \approx 25 \cdot 10^6 \text{ } \Omega^{-1}$$

$$r'_i = R_g' + r_{\pi 1} + (\beta + 1) r_{\pi f} \approx 50 \text{ } \Omega$$
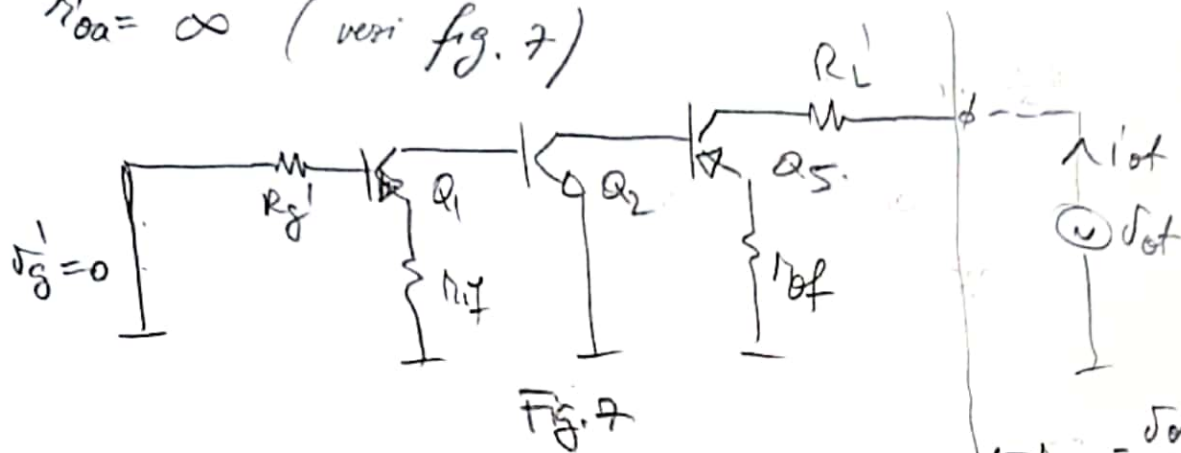
$$r'_{oa} = \infty \text{ (vedi fig. 7)}$$



$$v_g' = 0 \Rightarrow i_{b1} = 0 \Rightarrow i_{c1} = \beta \cdot i_{b1} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow i_{b2} = 0 \Rightarrow i_{c2} = \beta \cdot i_{b2} = 0 \Rightarrow i_{b5} = 0 \Rightarrow i_{c5} = \beta \cdot i_{b5} = 0 \Rightarrow i_{ot} = 0.$$

$$r'_{oa} = \frac{v_{ot}}{i_{ot}} \Big|_{v_g' = 0}$$


$$T = a'_{yg} \cdot f_z = 25 \cdot 10^6 \cdot 0,1 = 25 \cdot 10^5 > 0 \Rightarrow \text{RN. adimensionale.}$$


$$A'_{yg} = \frac{a'_{yg}}{1 + a'_{yg} \cdot f_z} \Big|_{T \gg 1} \approx \frac{1}{f_z} = 10 \text{ } \Omega$$

$$A_{yg} = \frac{i_o}{v_g'}$$

$$R'_i = (1 + T) r'_i - R_g' \approx T \cdot r'_i = 125 \cdot 10^5 \text{ } \Omega$$
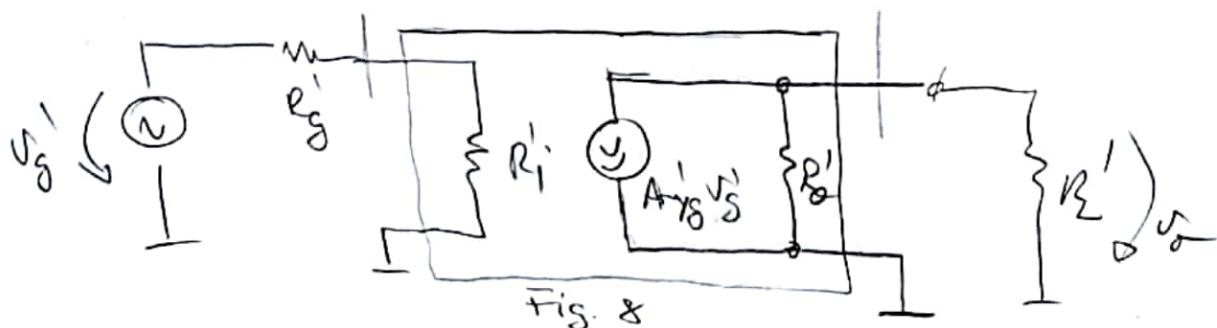
$$R'_o = (1 + T) r'_{oa} - R_L' = \infty$$



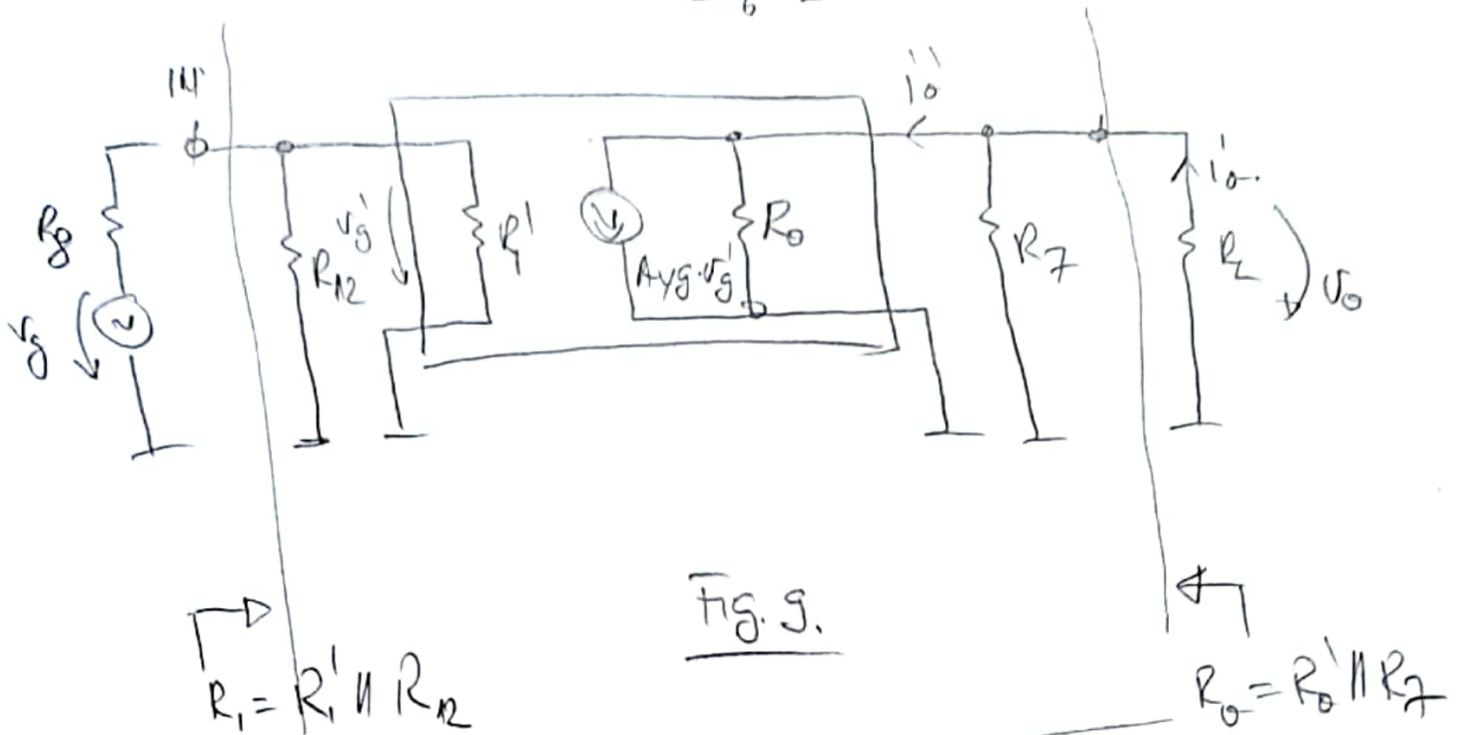

$$A_{vg} = \frac{i_o}{v_g} = \underbrace{\frac{i_o}{i_o'}}_{\frac{R_7}{R_7 + R_2}} \cdot \underbrace{\frac{i_o'}{v_g'}}_{A_{vg}'} \cdot \underbrace{\frac{v_g'}{v_g}}_{\frac{R_1 \parallel R_2}{R_1 \parallel R_2 + R_g}} = \underbrace{\frac{R_7}{R_7 + R_2}}_{\approx 1} \cdot A_{vg}' \cdot \underbrace{\frac{R_1 \parallel R_2}{R_1 \parallel R_2 + R_g}}_{\approx 1}$$

$$\underline{A_{vg} \approx A_{vg}'}$$

5) Dacă V_{cc} scade, red. tensiunile pe dispozitivele active.
 Limita de funcționare în RAN ptr. TB este $|V_{CE}| = |V_{BE}|$ cînd
 pentru funcț. de sat. la TEC-3, $|V_{DS}| = |V_{GS} - V_T|$. Se obține
 cînd $I_D = I_{D, \min}$.

$$\text{Dacă } V_{cc} \downarrow \Rightarrow V_{ES} \downarrow$$

$$V_{ES} \approx V_{cc} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_1} + V_{EB1} + V_{BEG} = V_{ECS} + R_7 \cdot I_{CS}$$

$$V_{cc, \min} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_1} + V_{EB1} + V_{BEG} = V_{ECSat} + R_7 \cdot I_{CS}$$

$$V_{cc, \min} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) (V_{ECSat} + R_7 \cdot I_{CS} - 2 V_{BE})$$

-7-

$$V_{CC, \min 1} = 1,5 \cdot (0,6V + 5V - 1,2V) = 6,6V$$

$$V_{CC, \min 2} = R_3 \cdot I_{D7} + V_{DS1, \min} + V_{EC, \min 1} + V_{CE, \min 6} + V_{Z1} = 4,2V$$

$$V_{CC, \min 3} = V_{Z2} + V_{CE2, \min} + V_{EC3, \min} + R_5 \cdot I_{C3} = 3,6V$$

$$V_{CC, \min 4} = R_7 \cdot I_{C5} + V_{CE, \min 5} + V_{EC4} + R_6 \cdot I_{C4} = 6,6V$$

$$V_{CC, \min} = \max \{ V_{CC, \min 1, 2, 3, 4} \} = V_{CC, \min 1} = \underline{6,6V}$$