

Amplificatoare de semnal mic - 2.

Se dă circuitul din
fig. alăturată pentru

care se cunoaște:

$$Q_1 \left\{ \begin{array}{l} K_n = 0,1 \text{ mA/V}^2 \\ V_T = 2 \text{ V} \end{array} \right.$$

$$Q_2 \left\{ \begin{array}{l} K_p = 0,04 \text{ mA/V}^2 \\ V_T = -2 \text{ V} \end{array} \right.$$

$$Q_{3,4} \left\{ \begin{array}{l} |V_{BE}| \approx 0,6 \text{ V} \\ \beta_F = \beta_0 = 400 \end{array} \right.$$

$$D_z \left\{ \begin{array}{l} V_z = 3,6 \text{ V} \\ I_{z, \text{min}} = 1 \text{ mA} \\ R_z \approx 0 \end{array} \right.$$

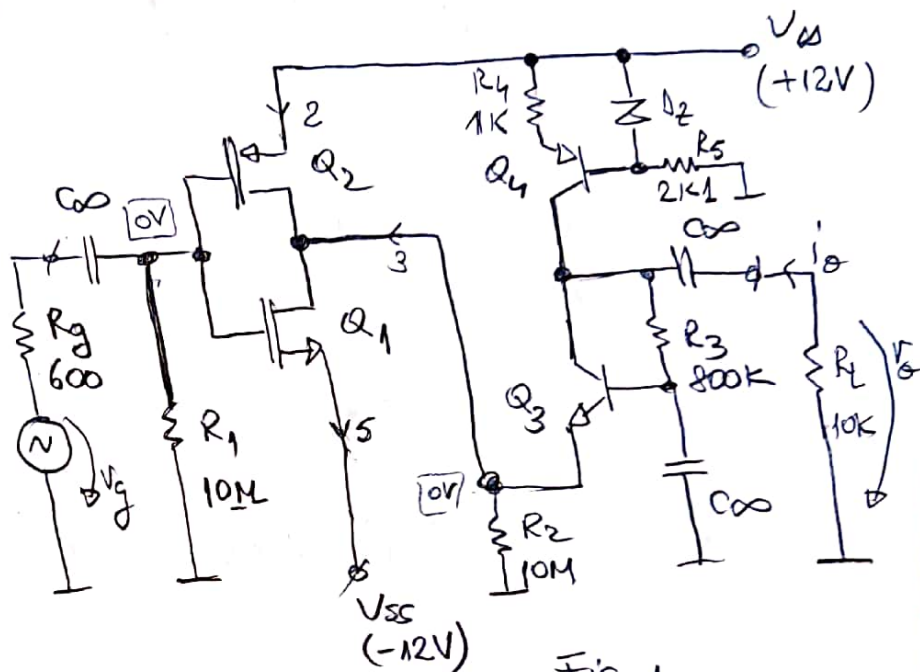


Fig. 1

Calculați de c.a. u vor realiza pînă
semnal mic u' joasă frecvență.

Să se calculeze:

- 1) p.s.f.; 2) $A_v = ?$; 3) $R_i, R_o = ?$; 4) $A_{vg} = ?$; 5) $A_i, A_{ig}, A_z, A_{zg}, A_y, A_{yg} = ?$

1) p.s.f.

pp. $Q_{1,2}$ în notativă, $Q_{3,4}$ în RAN și D_z în stabilizator.

Rezultă $I_D = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_T)^2$; $I_C = \beta \cdot I_B$; $V_z = 3,6 \text{ V}$.

Având $V_z = 3,6 \text{ V} \Rightarrow I_{C4} = \frac{V_z - V_{EB4}}{R_4} = 3 \text{ mA}$

$I_z \approx \frac{V_{DD} - V_z}{R_5} = \frac{(12 - 3,6) \text{ V}}{21 \text{ k}\Omega} = 4 \text{ mA}$

Deoarece $\beta \gg 1 \Rightarrow I_{C3} \approx I_{E3} = I_{C4} = 3 \text{ mA}$.

Deoarece curenții de poartă la tranzistoarele Q_1 și Q_2 sunt zero
 $\Rightarrow I_{R1} = 0 \Rightarrow V_{R1} = R_1 \cdot I_{R1} = 0 \Rightarrow$ potențialul portilor Q_1 și Q_2

est zero. Resulta

$$V_{GS1} = V_{SG2} = 12V$$

$$I_{D1} = \frac{K_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = \frac{0,1}{2} \cdot 10^2 \mu A = 5 \mu A$$

$$I_{D2} = \frac{K_p}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = \frac{0,01}{2} \cdot 10^2 \mu A = 2 \mu A$$

$$I_{D1} = I_{D2} + I_{C3} \Rightarrow I_{R2} = 0 \Rightarrow V_{R2} = 0V \Rightarrow$$

$$V_{SD2} = V_{DD} - V_{R2} = 12V$$

$$V_{DS1} = V_{R2} - V_{SS} = 12V$$

$$V_{CE3} = \frac{I_{C3}}{\beta} \cdot R_3 + V_{BE3} = \frac{3}{400} \cdot 1000 V + 0,6V = 6,6V$$

$$V_{EC4} = (V_{DD} - V_{R2}) - V_{CE3} - R_4 \cdot I_{C3} = (12 - 6,6 - 3)V = 2,4V$$

$$Q_1 \left\{ \begin{array}{l} V_{GS1} = 12V > V_T = 2V \\ I_{D1} = 5 \mu A \\ V_{DS1} = 12V > V_{GS1} - V_T = 10V \end{array} \right\} \Rightarrow \text{not} ; \quad Q_4 \left\{ \begin{array}{l} I_{C4} = 3 \mu A \\ V_{EB} = 0,6V \\ V_{EC} = 2,4V > V_{EB} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{RAN}$$

$$Q_2 \left\{ \begin{array}{l} V_{GS2} = -12V < V_T = -2V \\ I_{D2} = 2 \mu A \\ |V_{DS2}| = 12V > |V_{GS2} - V_T| = 10V \end{array} \right\} \Rightarrow \text{not} ; \quad Q_3 \left\{ \begin{array}{l} V_E = 3,6V \\ I_E = 4 \mu A > I_{E_{\min}} = 1 \mu A \end{array} \right\} \Rightarrow \text{not}$$

$$Q_3 \left\{ \begin{array}{l} I_{C3} = 3 \mu A \\ V_{BE3} = 0,6V \\ V_{CE3} = 6,6V > V_{BE} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{RAN}$$

$$g_{m1} = K_n (V_{GS} - V_T) = 1 \text{ K}\Omega^{-1}$$


$$g_{m2} = K_p (V_{GS} - V_T) = 0,4 \text{ K}\Omega^{-1}$$

$$g_{m3} = 40 I_{C3} = 120 \text{ K}\Omega^{-1}$$

$$r_{\pi 3} = \frac{\beta}{g_{m3}} = 3,33 \text{ K}\Omega$$

2. $A_v = ?$

Scheme de c.a.

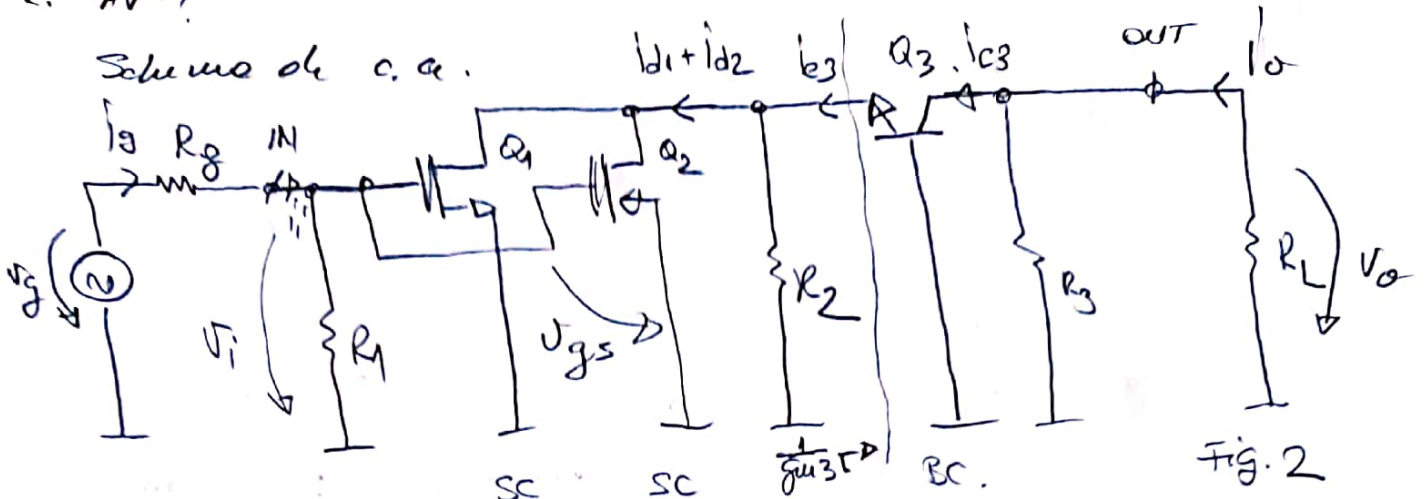

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{i_{o3}} \cdot \frac{i_{o3}}{i_{e3}} \cdot \frac{i_{e3}}{i_{d1}+i_{d2}} \cdot \frac{i_{d1}+i_{d2}}{v_{gs}} =$$

$$= -(R_3 // R_L) \cdot 1 \cdot \frac{R_2}{R_2 + \frac{1}{g_{m3}}} \cdot (g_{m1} + g_{m2}) \cdot 1 =$$


$$\approx -(g_{m1} + g_{m2}) \cdot R_L = -14.$$

$$\boxed{A_v = -14}$$


3) $R_i = \frac{v_i}{i_i} = R_1 = 10 \text{ M}\Omega$

$$R_o = \frac{v_o}{i_o} \Big|_{v_i=0, R_L=\infty}$$
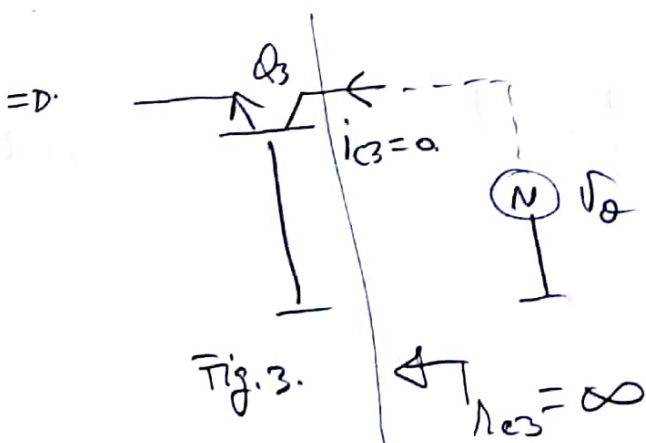
$$v_i = 0 \Rightarrow v_{gs} = 0 \Rightarrow i_{d1} + i_{d2} = 0 \Rightarrow i_{e3} = 0 \Rightarrow i_{o3} = 0.$$



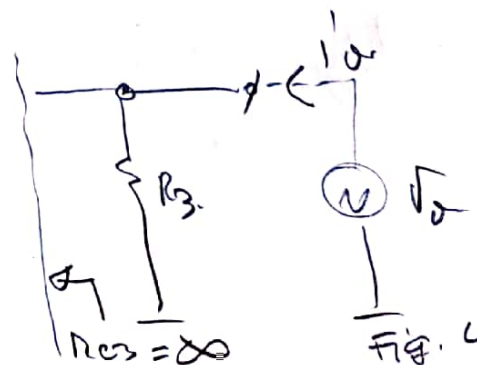
$$\Rightarrow R_o = R_3 = 800 \text{ k}\Omega$$



-4-

$$4) A_{vg} = \frac{v_o}{v_g}$$
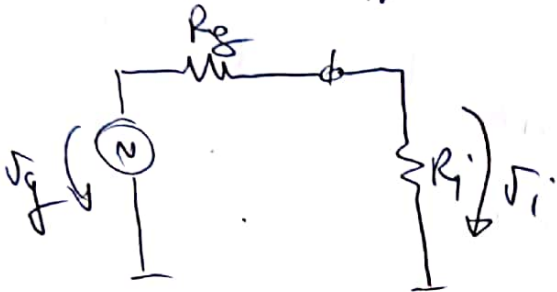
$$A_{vg} = \frac{v_o}{v_g} = \underbrace{\frac{v_o}{v_i}}_{A_v} \cdot \frac{v_i}{v_g} = A_v \cdot \underbrace{\frac{R_i'}{R_i' + R_g}}_{\approx 1} = A_v = -14$$



$$v_i = v_g \cdot \frac{R_i'}{R_i' + R_g} \Rightarrow \frac{v_i}{v_g} = \frac{R_i'}{R_i' + R_g}$$

$$5) A_i = \frac{i_o}{i_i} = \frac{i_o}{v_o} \cdot \frac{v_o}{v_i} \cdot \frac{v_i}{i_i} = - \frac{R_i'}{R_L} \cdot A_v = 175$$

$$A_{ig} = \frac{i_o}{i_g} \Big|_{i_i = i_g} = A_i$$

$$A_z = \frac{v_o}{i_i} = \frac{v_o}{v_i} \cdot \frac{v_i}{i_i} = |A_v| \cdot R_i' = 140 \text{ M}\Omega$$

$$A_{zg} = \frac{v_o}{i_g} \Big|_{i_i = i_g} = A_z$$

$$A_y = \frac{i_o}{v_i} = \frac{i_o}{v_o} \cdot \frac{v_o}{v_i} = \left| -\frac{1}{R_L} \cdot A_v \right| = \frac{14}{10} \text{ k}\Omega^{-1} = 1,4 \text{ k}\Omega^{-1}$$

$$A_{yg} = \frac{i_o}{v_g} = \frac{i_o}{v_o} \cdot \underbrace{\frac{v_o}{v_g}}_{A_{vg}} = \left| -\frac{1}{R_L} \cdot A_{vg} \right| = A_y =$$